

通知 实验安排

数字逻辑电路课程有16个学时的实验，初步安排如下：

计算机1班 第8,10周 周三上午 1-4 (8:00-11:40)
计算机2班 第9,11周 周三上午 1-4 (8:00-11:40)
计算机3班 第9-12周 周二的下午5-6节
计算机4班 第10-13周 周一晚上 9-10 (19:00-20:50)
计算机5班 第9-12周 周三晚上9-10 (19:00-20:50)
物联网1班 第8,10周 周三下午5-8 (14:00-17:40)
物联网2班 第9,11周 周三下午5-8 (14:00-17:40)

计算机1班 第13, 14周 周二上午4节 (8:00-11:40)
计算机2班 第13, 14周 周二下午4节 (14:00-17:40)
计算机3班 第13, 14周 周二晚上4节 (18:30-22:10)
计算机4班 第13, 14周 周四上午4节 (8:00-11:40)
计算机5班 第13, 14周 周四下午4节 (14:00-17:40)
物联网1班 第13, 14周 周三下午4节 (14:00-17:40)
物联网2班 第13, 14周 周三晚上4节(18:30-22:10)
实验设备台套数有限，所以一次只能安排一个班实验。

实验地点：综合实验楼305房间

数 字 逻 辑

丁 贤 庆

ahhfdxq@163.com

第四章


组合逻辑电路

4.4.3 数据选择器

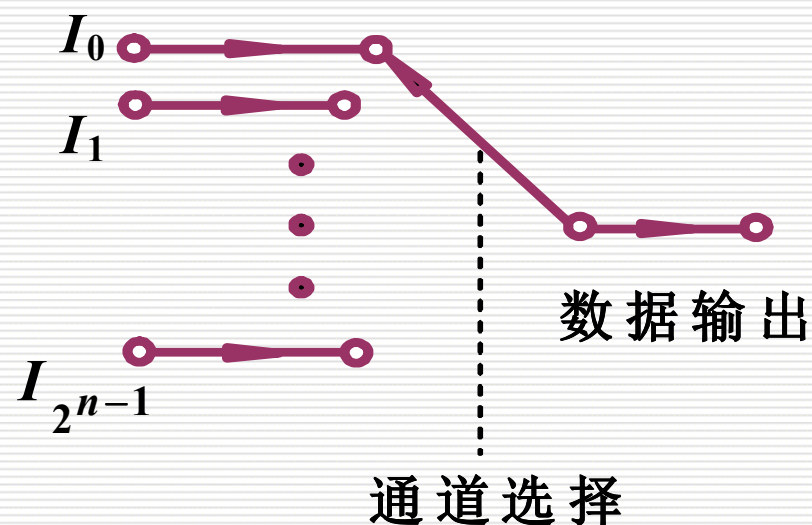1、数据选择器的定义与功能

数据选择器：能实现数据选择功能的逻辑电路。它的作用相当于多个输入的单刀多掷开关，又称“多路开关”。

数据选择的功能：在通道选择信号的作用下，将多个通道的数据分时传送到公共的数据通道上去的。




2选1数据选择器

输入	输出
S	Y
0	D_0
1	D_1


$$Y = \bar{S}D_0 + SD_1$$

1位地址码
输入端

数据
输入端

 

逻辑符号

 

1路数据输
出端


4选1数据选择器

(1) 逻辑电路


由3个2选1数据选择器构成4选1数据选择器。

2 位地址
码输入端

数据
输入端

 


逻辑符号

 

1路数据
输出端

(2) 工作原理及逻辑功能

真值表

 

选择输入		输 出
S_1	S_0	Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

$$Y = \overline{S_1}\overline{S_0}D_0 + \overline{S_1}S_0D_1 + S_1\overline{S_0}D_2 + S_1S_0D_3$$

$$Y = D_0m_0 + D_1m_1 + D_2m_2 + D_3m_3$$

(3) 数据选择器实现逻辑函数

例4.4.8 试用数据选择器实现下列逻辑函数


① 用4选1数据选择器实现 $L_0 = \overline{A}B + A\overline{B}$

② 用2选1数据选择器和必要的逻辑门实现 $L_1 = AB + A\overline{C} + BC$

$$Y = \overline{S_1}\overline{S_0}D_0 + \overline{S_1}S_0D_1 + S_1\overline{S_0}D_2 + S_1S_0D_3$$

$$\begin{aligned} L_1 &= \overline{A}B + A\overline{B} \\ &= 0 + \overline{A}B * 1 + A\overline{B} * 1 + 0 \end{aligned}$$

 ① 当 $S_1 = A, S_0 = B,$
 $D_0 = D_3 = 0, D_1 = D_2 = 1$




② 用2选1数据选择器和必要的逻辑门实现 $L_1 = AB + \overline{A}\overline{C} + BC$

2选1数据选择器只有1个选通端接输入A，表达式有3个变量。因此数据端需要输入2个变量。考察真值表B、C与 L_1 的关系。

$$\begin{aligned} L_1 &= AB + \overline{A}\overline{C} + BC \\ &= AB + \overline{A}\overline{C} + (A + \overline{A})BC \\ &= \overline{A} * BC + A * (B + \overline{C} + BC) \end{aligned}$$

$$Y = \overline{S}D_0 + SD_1$$

 

(c)

输 入			输 出	
A	B	C	L_1	
0	0	0	0	$L_1 = BC$
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	1	$L_1 = B + \overline{C}$
1	0	1	0	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

总结:

利用数据选择器实现函数的一般步骤：（变量数=选通端数）

a、将函数变换成最小项表达式


b、地址信号 S_2 、 S_1 、 S_0 作为函数的输入变量

c、处理数据输入 $D_0 \sim D_7$ 信号电平。逻辑表达式中有 m_i ,则相应 $D_i=1$, 其他的数据输入端均为0。


当变量数>选通端数, 考虑如何将某些变量接入数据端。

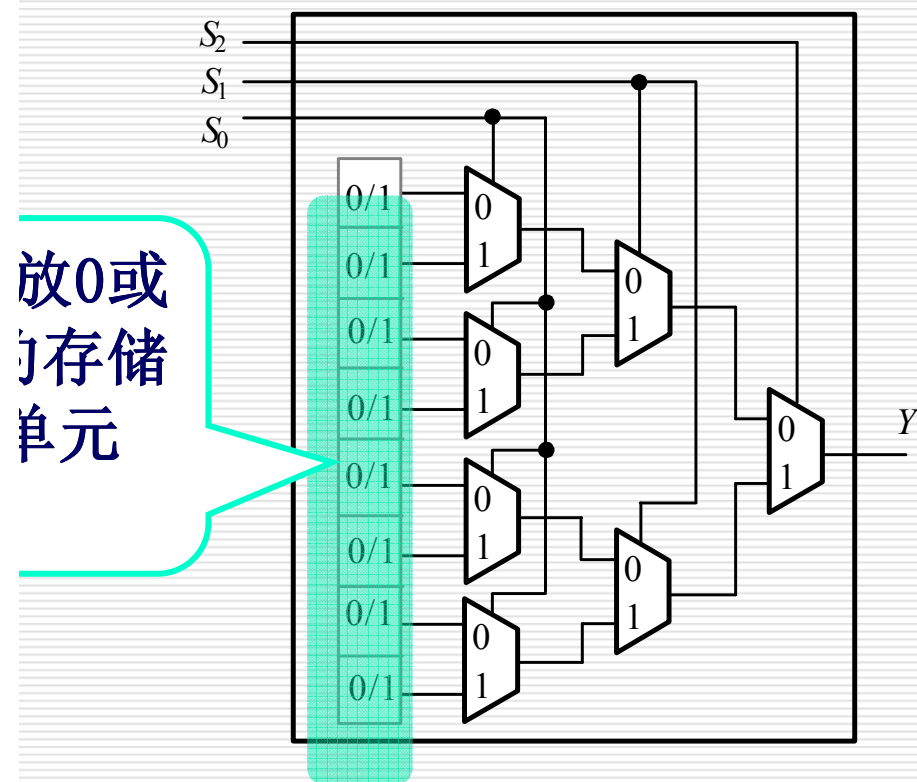(4) 数据选择器构成查找表LUT

构成FPGA基本单元的逻辑块主要是查找表LUT。LUT实质是一个小规模的存储器，以真值表的形式实现给定的逻辑函数。3输入LUT的结构及逻辑符号如图。



(a) 结构

 

(b) 符号

输 入			输 出
S_2	S_1	S_0	Y
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3
1	0	0	D_4
1	0	1	D_5
1	1	0	D_6
1	1	1	D_7

用查找表LUT实现逻辑函数

$$L_1 = AB + \overline{A}\overline{C} + BC$$

用LUT实现逻辑函数，变量A、B、C接选择输入端，对存储单元进行编程。


根据前面例题已知

输 入			输出
S ₂	S ₁	S ₀	L1
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\begin{aligned} L_1 &= AB + \overline{A}\overline{C} + BC \\ &= \sum m(3,4,6,7) \end{aligned}$$


$$D_0 = D_1 = D_2 = D_5 = 0$$

$$D_3 = D_4 = D_6 = D_7 = 1$$

 

 
(5) 数据选择器、数据分配器与总线的连接

这种信息传输的基本原理在通信系统、计算机网络系统、以及计算机内部各功能部件之间的信息转送等等都有广泛的应用。



(6) 集成电路数据选择器

8选1数据选择器74HC151

 

74HC151逻辑符号

74HC151的功能表

• 当 $\overline{E}=1$ 时, $Y=1$ 。

• 当 $\overline{E}=0$ 时

$$Y = \overline{S_2}\overline{S_1}\overline{S_0}D_0 + \overline{S_2}\overline{S_1}S_0D_1 + \overline{S_2}S_1\overline{S_0}D_2 + \overline{S_2}S_1S_0D_3 + S_2\overline{S_1}\overline{S_0}D_4 + S_2\overline{S_1}S_0D_5 + S_2S_1\overline{S_0}D_6 + S_2S_1S_0D_7$$


$$Y = \sum_{i=0}^7 D_i m_i$$

输 入				输 出	
使能 \overline{E}	选 择			Y	\overline{Y}
	S_2	S_1	S_0		
1	X	X	X	L	H
0	0	0	0	D_0	$\overline{D_0}$
0	0	0	1	D_1	$\overline{D_1}$
0	0	1	0	D_2	$\overline{D_2}$
0	0	1	1	D_3	$\overline{D_3}$
0	1	0	0	D_4	$\overline{D_4}$
0	1	0	1	D_5	$\overline{D_5}$
0	1	1	0	D_6	$\overline{D_6}$
0	1	1	1	D_7	$\overline{D_7}$

数据选择器的扩展


位的扩展

用两片74151组成二位八选一的数据选择器

 

字的扩展

将两片74LS151连接成一个**16选1**的数据选择器，

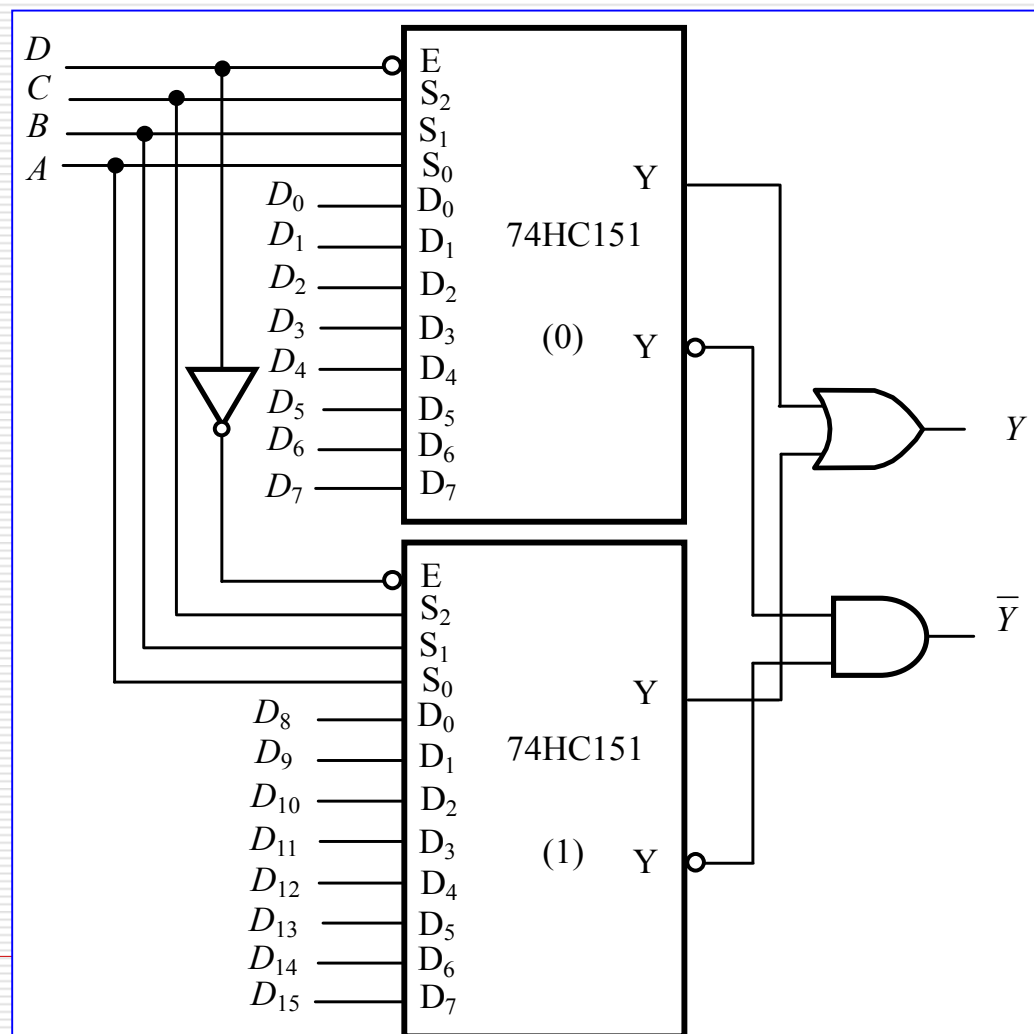

4.4.4 数值比较器

数值比较器：对两个1位数字进行比较（ A 、 B ），以判断其大小的逻辑电路。

1. 1位数值比较器(设计)

输入：两个一位二进制数 A 、 B 。

输出： $F_{A>B}=1$ ，表示 A 大于 B

$F_{A<B}=1$ ，表示 A 小于 B

$F_{A=B}=1$ ，表示 A 等于 B

1位数值比较器


一位数值比较器真值表

$$F_{A>B} = A \overline{B}$$

$$F_{A<B} = \overline{A} B$$

$$F_{A=B} = \overline{A} \overline{B} + AB$$

输 入		输 出		
<i>A</i>	<i>B</i>	$F_{A>B}$	$F_{A<B}$	$F_{A=B}$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1

 

2、2 位数值比较器：

比较两个2 位二进制数的大小的电路

输入：两个2位二进制数 $A=A_1A_0$ 、 $B=B_1B_0$

能否用1位数值比较器设计两位数值比较器？

用一位数值比较器设计多位数值比较器的原则

当高位 (A_1 、 B_1) 不相等时，无需比较低位 (A_0 、 B_0)，高位比较的结果就是两个数的比较结果。

当高位相等时，两数的比较结果由低位比较的结果决定。

真值表

输 入				输 出		
A_1	B_1	A_0	B_0	$F_{A>B}$	$F_{A<B}$	$F_{A=B}$
$A_1 > B_1$		\times		1	0	0
$A_1 < B_1$		\times		0	1	0
$A_1 = B_1$		$A_0 > B_0$		1	0	0
$A_1 = B_1$		$A_0 < B_0$		0	1	0
$A_1 = B_1$		$A_0 = B_0$		0	0	1

$$F_{A>B} = (A_1 > B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 > B_0)$$

$$F_{A<B} = (A_1 < B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 < B_0)$$

$$F_{A=B} = (A_1 = B_1)(A_0 = B_0)$$


注意：上述不是真正的逻辑函数表达式，只示意逻辑关系。

$$F_{A>B} = (A_1 > B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 > B_0)$$

$$F_{A=B} = (A_1 = B_1)(A_0 = B_0)$$

$$F_{A<B} = (A_1 < B_1) + (A_1 = B_1)(A_0 < B_0)$$


两位数值比较器逻辑图

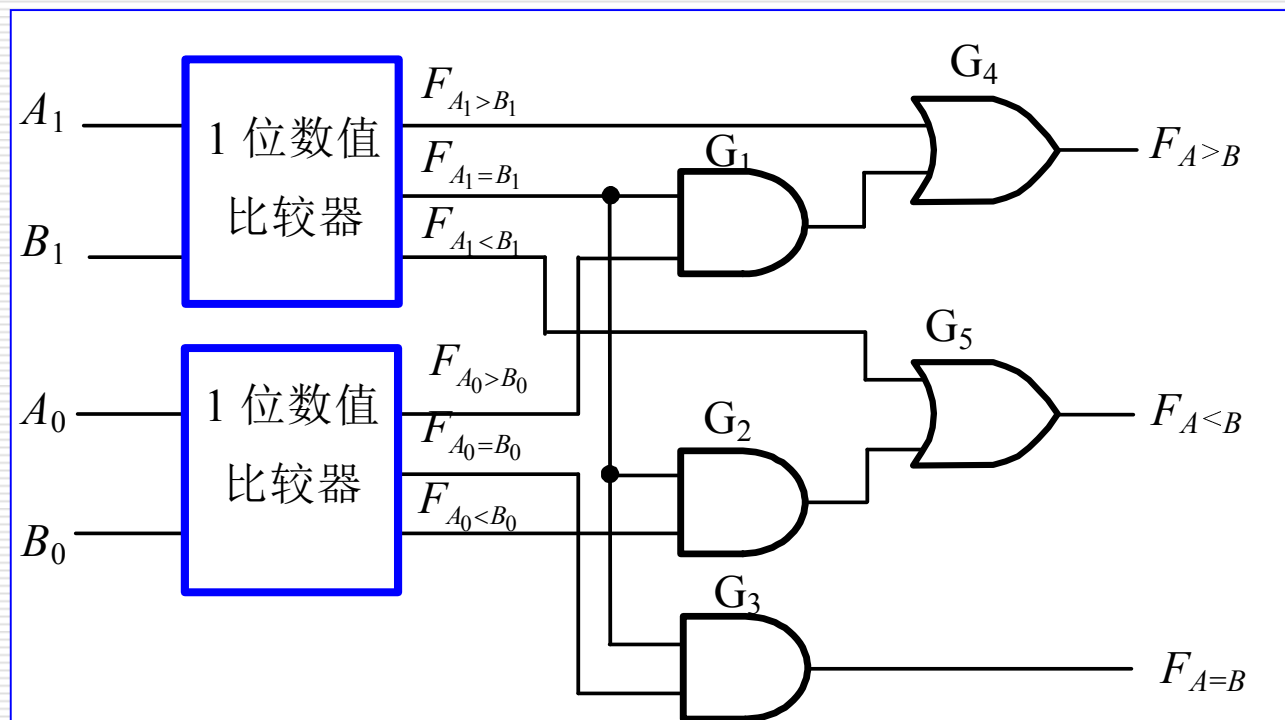

3、集成数值比较器

(1.) 集成数值比较器74HC85的功能

74HC85是四位数值比较器，其工作原理和两位数值比较器相同。

 

74HC85的示意框图

4位数值比较器74HC85的功能表


输 入							输 出						
A_3	B_3	A_2	B_2	A_1	B_1	A_0	B_0	$I_{A>B}$	$I_{A<B}$	$I_{A=B}$	$F_{A>B}$	$F_{A<B}$	$F_{A=B}$
$A_3 > B_3$		×		×		×		×	×	×	1	0	0
$A_3 < B_3$		×		×		×		×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$			×		×		×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$			×		×		×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$				×		×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$				×		×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$					×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$					×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$					1	0	0	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$					0	1	0	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$					0	0	1	0	0	1

4、集成数值比较器的位数扩展

用两片74HC85组成8位数值比较器（串联扩展方式）。


输入： $A=A_7A_6A_5A_4A_3A_2A_1A_0$ $B=B_7B_6B_5B_4B_3B_2B_1B_0$

输出： $F_{A>B}$ $F_{A<B}$ $F_{A=B}$

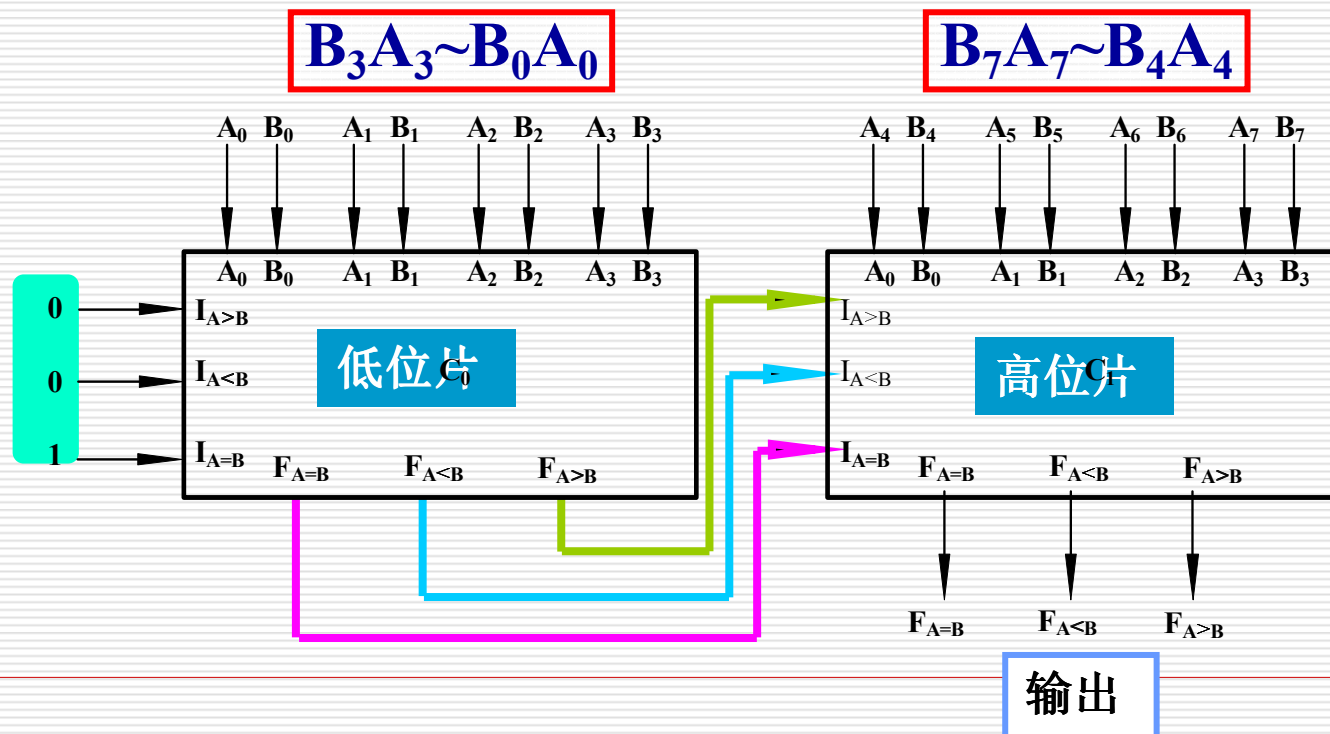


采用串联扩展方式数值比较器

用两片74HC85组成16位数值比较器（串联扩展方式）。

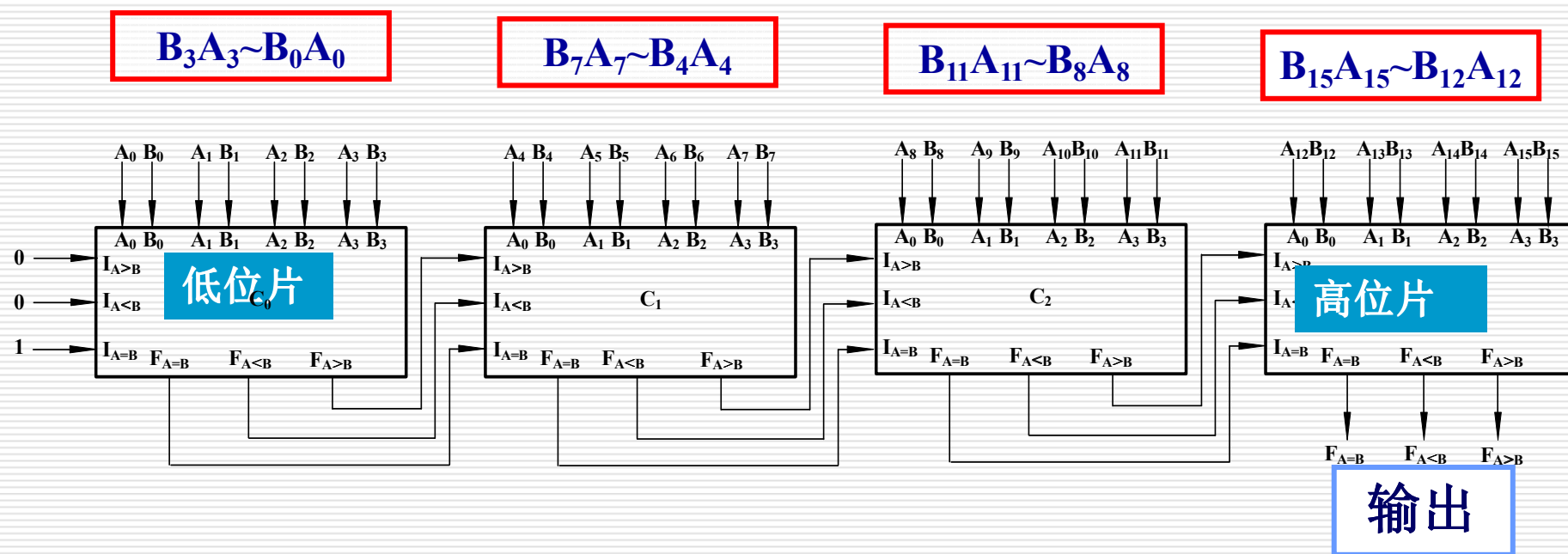

问题：如果每一片延迟时间为10ns，16位串行比较器延迟时间？

用74HC85组成16位数值比较器的并联扩展方式。

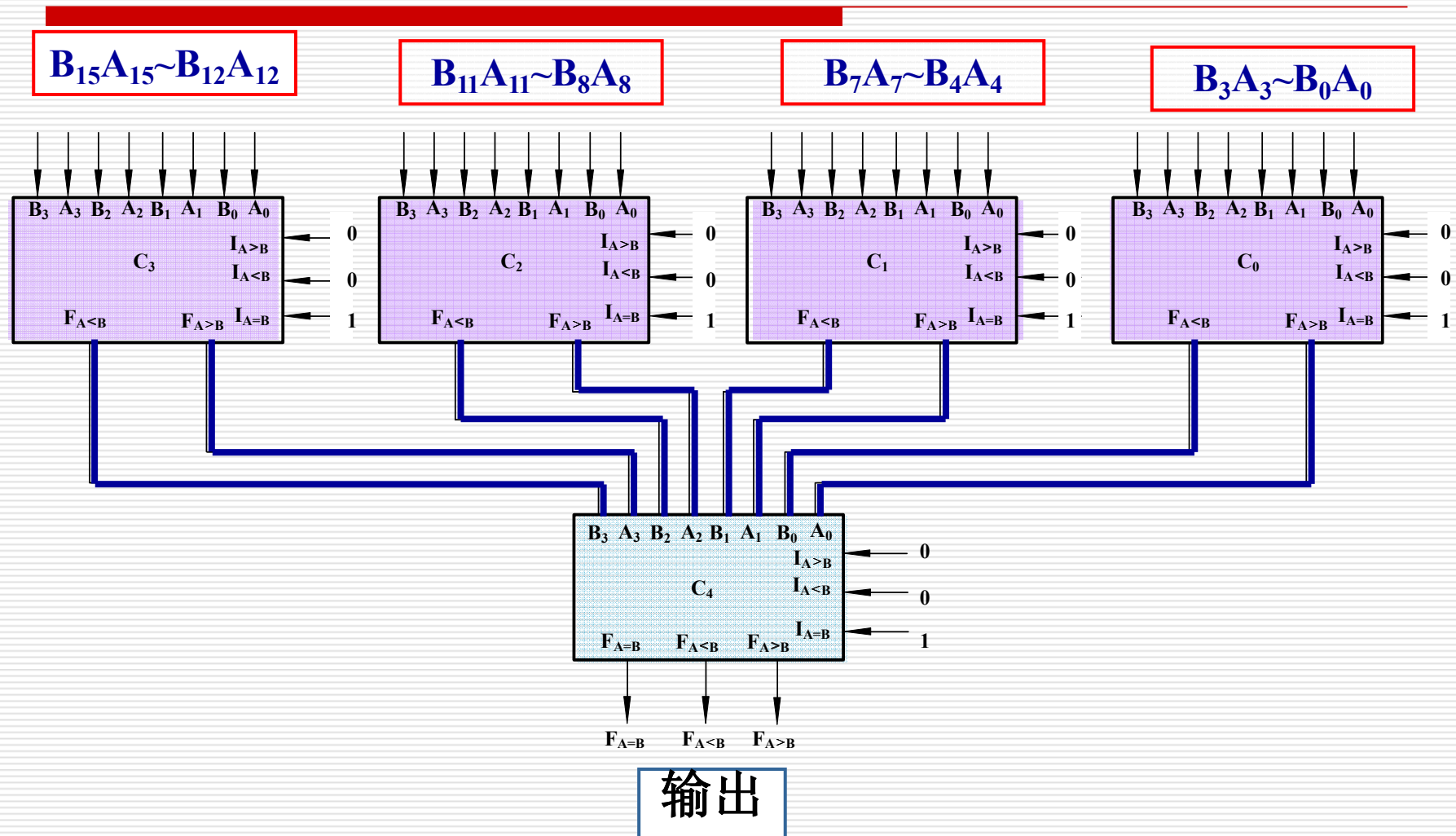

问题：如果每一片延迟时间为10ns，16位并行比较器延迟时间？

4.4.5 算术运算电路


1、半加器和全加器

两个1位二进制数相加时，不考虑低位来的进位的加法
---半加


在两个1位二进制数相加时，考虑低位进位的加法
---全加

加法器分为半加器和全加器两种。

半加器

 

全加器

 


(1) 1位半加器 (Half Adder)

不考虑低位进位，将两个1位二进制数A、B相加的器件。

- 半加器的真值表
- 逻辑表达式

$$S = \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$C = AB$$

 

如用与非门实现最少要几个门？



逻辑图

(2) 全加器 (Full Adder)

全加器能进行加数、被加数和低位来的进位信号相加，并根据求和结果给出该位的进位信号。

全加器真值表


A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

  

于是可得全加器的逻辑表达式为

$$\begin{aligned} S &= \overline{A}\overline{B}C_i + \overline{A}B\overline{C}_i + A\overline{B}\overline{C}_i + ABC_i \\ &= A \oplus B \oplus C_i \end{aligned}$$
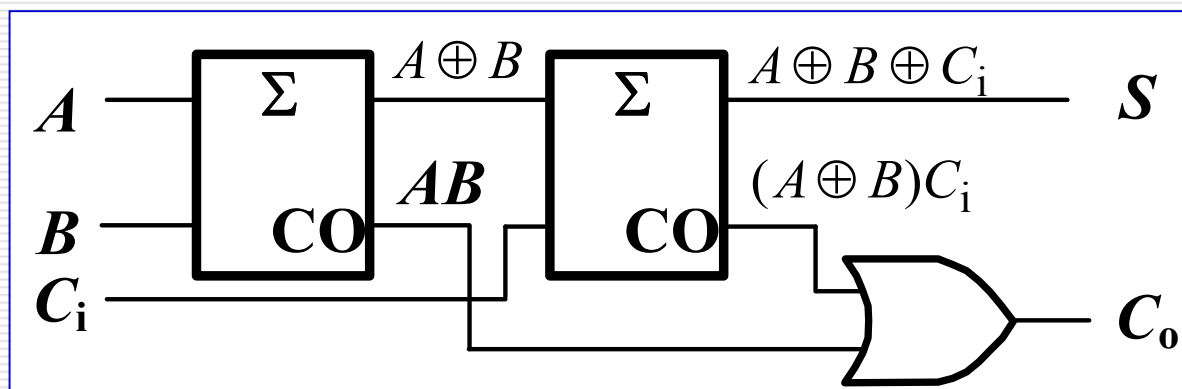
$$\begin{aligned} C_o &= AB + \overline{A}\overline{B}C_i + \overline{A}BC_i \\ &= AB + (A \oplus B)C_i \end{aligned}$$



- 你能用74151\74138设计全加器吗?
- 用这两种器件组成逻辑函数产生电路, 有什么不同?

加法器的应用

全加器真值表

A	B	C_{i-1}	S	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

ABC 有奇数个1时 S 为1;

ABC 有偶数个1和全为0时

S 为0。

----用全加器组成三位二进制代码
奇偶校验器


用全加器组成八位二进制代码
奇偶校验器，电路应如何连接？

2、多位数加法器

- 如何用1位全加器实现两个四位二进制数相加？

$$A_3 A_2 A_1 A_0 + B_3 B_2 B_1 B_0 = ?$$

(1) 串行进位加法器

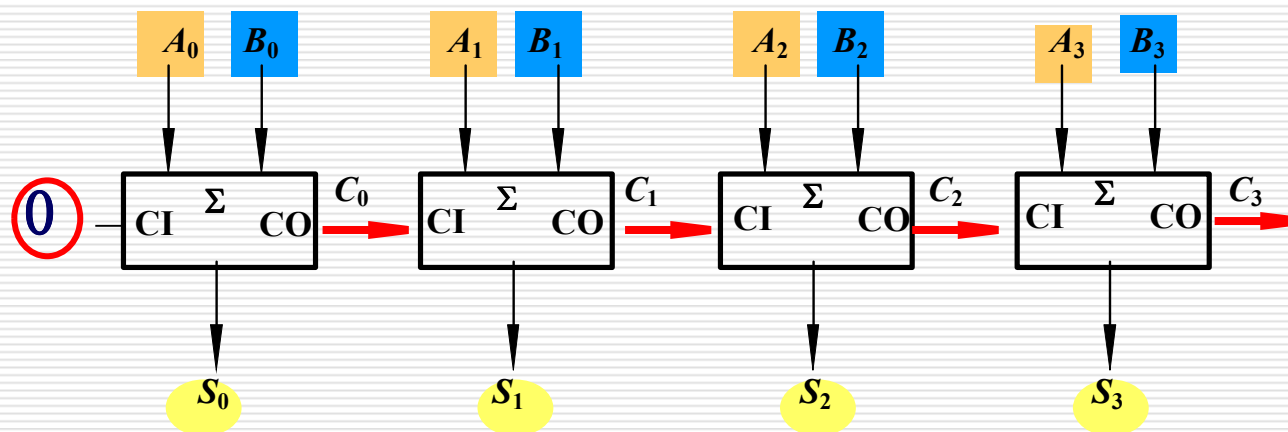

- 低位的进位信号送给邻近高位作为输入信号，采用串行进位加法器运算速度不高。

(2) 超前进位加法器

提高运算速度的基本思想：设计进位信号产生电路，在输入每位的加数和被加数时，同时获得该位全加的进位信号，而无需等待最低位的进位信号。

定义第*i*位的进位信号 (C_i)：

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

定义两个中间变量 G_i 和 P_i ：

$$G_i = A_i B_i$$

$$P_i = (A_i \oplus B_i)$$

$$C_i = G_i + P_i C_{i-1}$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

4位全加器进位信号的产生:

$$\text{由于 } C_i = G_i + P_i C_{i-1} \quad [G_i = A_i B_i \quad p_i = (A_i \oplus B_i)]$$

$$C_0 = G_0 + P_0 C_{-1}$$

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{-1}$$

$$C_2 = G_2 + P_2 C_1$$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{-1}$$


$$C_3 = G_3 + P_3 C_2 = G_3 + P_3 (G_2 + P_2 C_1) = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 C_1$$

$$= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 (G_1 + P_1 C_0)$$


$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 (G_0 + P_0 C_{-1})$$

进位信号只由被加数、加数和C-1决定，而与其它低位的进位无关。提高了速度，但位数增加时，进位电路复杂度增加。

多个部件并行工作

 


超前进位产生电路

 


集成4位超前进位加法器74HC283

74HC283逻辑框图

 

3、超前进位加法器74LS283的应用


例1. 用两片74LS283构成一个8位二进制数加法器。

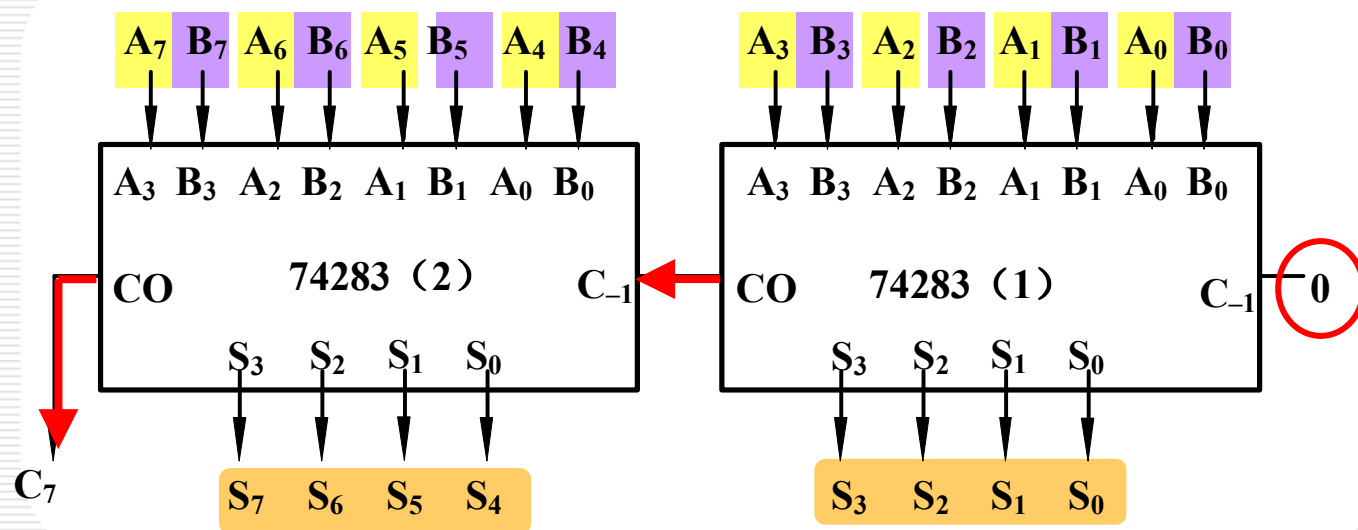

在片内是超前进位，而片与片之间是串行进位。

例. 用74283构成将8421BCD码转换为余3码的 码制转换电路。

8421码		余3码
0000	+0011	0011
0001	+0011	0100
0010	+0011	0101
⋮		⋮

 

4、减法运算

若 n 位二进制的原码为 $N_{\text{原}}$ ，则与它相对应的2的补码为

$$N_{\text{补}} = 2^N - N_{\text{原}}$$

补码与反码的关系式

$$N_{\text{补}} = N_{\text{反}} + 1$$

设两个数 A 、 B 相减，利用以上两式
可得

$$A - B = A + B_{\text{补}} - 2^n = A + B_{\text{反}} + 1 - 2^n$$

在实际应用中，通常是将减法运算变为加法运算来处理，即采用加补码的方法完成减法运算。

1) $A-B \geq 0$ 的情况。

2) $A-B < 0$ 的情况。

$A=0101$, $B=0010$

$$\begin{array}{rcccc} & \boxed{0} & 1 & 0 & 1 & A \\ & \boxed{1} & 1 & 0 & 1 & B_{\text{反}} \\ + & & & & 1 & \\ \hline 1 & \boxed{0} & 0 & 1 & 1 & \end{array}$$

舍弃

当 $A-B \geq 0$ 时，舍弃的进位为1，所得结果就是差的原码，不需再求反补。

$A=0001$, $B=0101$

$$\begin{array}{rcccc} & \boxed{0} & 0 & 1 & 0 & A \\ & \boxed{1} & 0 & 1 & 0 & B_{\text{反}} \\ + & & & & 1 & \\ \hline 0 & \boxed{1} & 1 & 0 & 1 & \end{array}$$

舍弃

当 $A-B < 0$ 时，舍弃的进位为0，所得结果是补码，要得到原码需再求补。

输出为原码的4位减法运算逻辑图

