

---

# 数 字 逻 辑

丁 贤 庆

ahhfdxq@163.com

# 通知

# 实验安排

---

数字逻辑电路课程有16个学时的实验，初步安排：  
具体安排参见公共邮箱中的word文档。

本周开始进行实验环节，实验结束后16周周日（6月16号）晚23点前，各班学委要提交实验报告的电子版给我的邮箱ahhfdxq@163.com。不用收纸质报告了。

实验地点：综合实验楼306房间

---

# 第六章 作业布置

---

- 1、本周有实验。
- 2、下次交作业第11周。
- 3、本周作业：从第6章课后习题中选1题写到作业本上。

# 第六章

---

## 时序逻辑电路

## 6.6 简单的时序可编程逻辑器件 (GAL)

---

### 6.6.1 GAL的结构

### 6.6.2 GAL的输出逻辑宏单元

### 6.6.3 GAL的控制字

## 1. 时序可编程逻辑器件的主要类型

- 1、GAL
- 2、CPLD
- 3、FPGA

### (1) 通用阵列逻辑 (GAL)

在PLA和PAL基础上发展起来的增强型器件.电路设计者可根据需要编程,对宏单元的内部电路进行不同模式的组合,从而使输出功能具有一定的灵活性和通用性。

### (2) 复杂可编程逻辑器件 (CPLD)


集成了多个逻辑单元块,每个逻辑块就相当于一个GAL器件。这些逻辑块可以通过共享可编程开关阵列组成的互连资源,实现它们之间的信息交换,也可以与周围的I/O模块相连,实现与芯片外部交换信息。

### (3) 现场可编程门阵列 (FPGA)

---

芯片内部主要由许多不同功能的可编程逻辑模块组成，靠纵横交错的分布式可编程互联线连接起来，可构成极其复杂的逻辑电路。它更适合于实现多级逻辑功能，并且具有更高的集成密度和应用灵活性在软件上，亦有相应的操作系统配套。这样，可使整个数字系统（包括软、硬件系统）都在单个芯片上运行，即所谓的SOC技术。


## 2. PAL的不足:

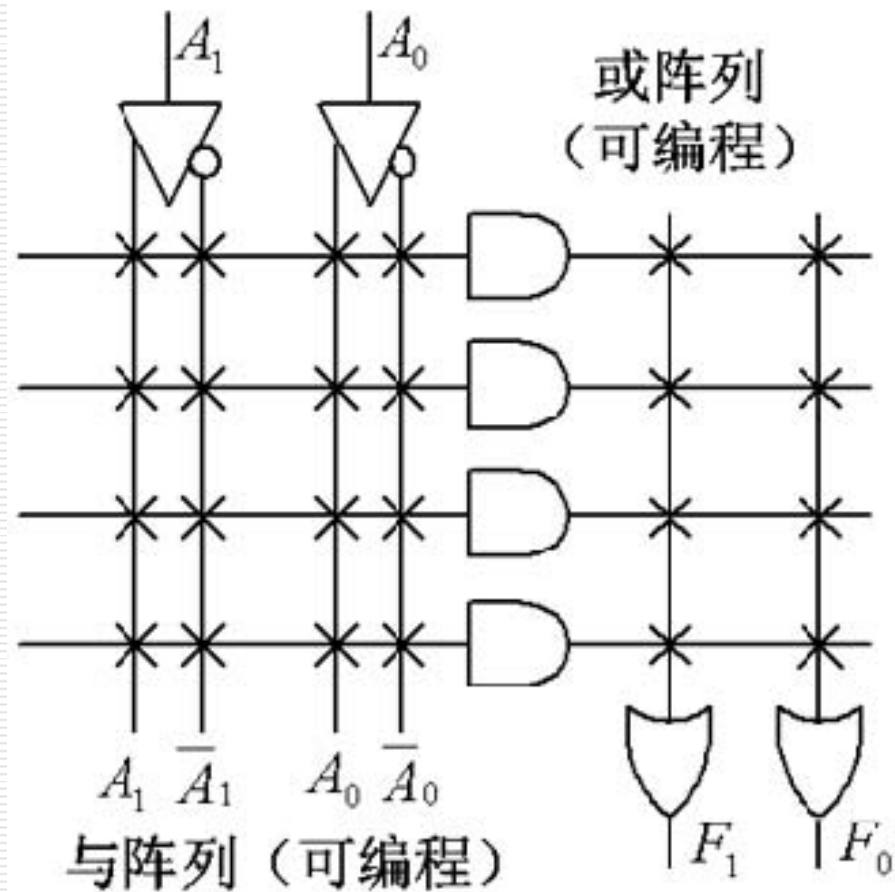

PLA逻辑阵列示意图



# PAL16V8部分结构图

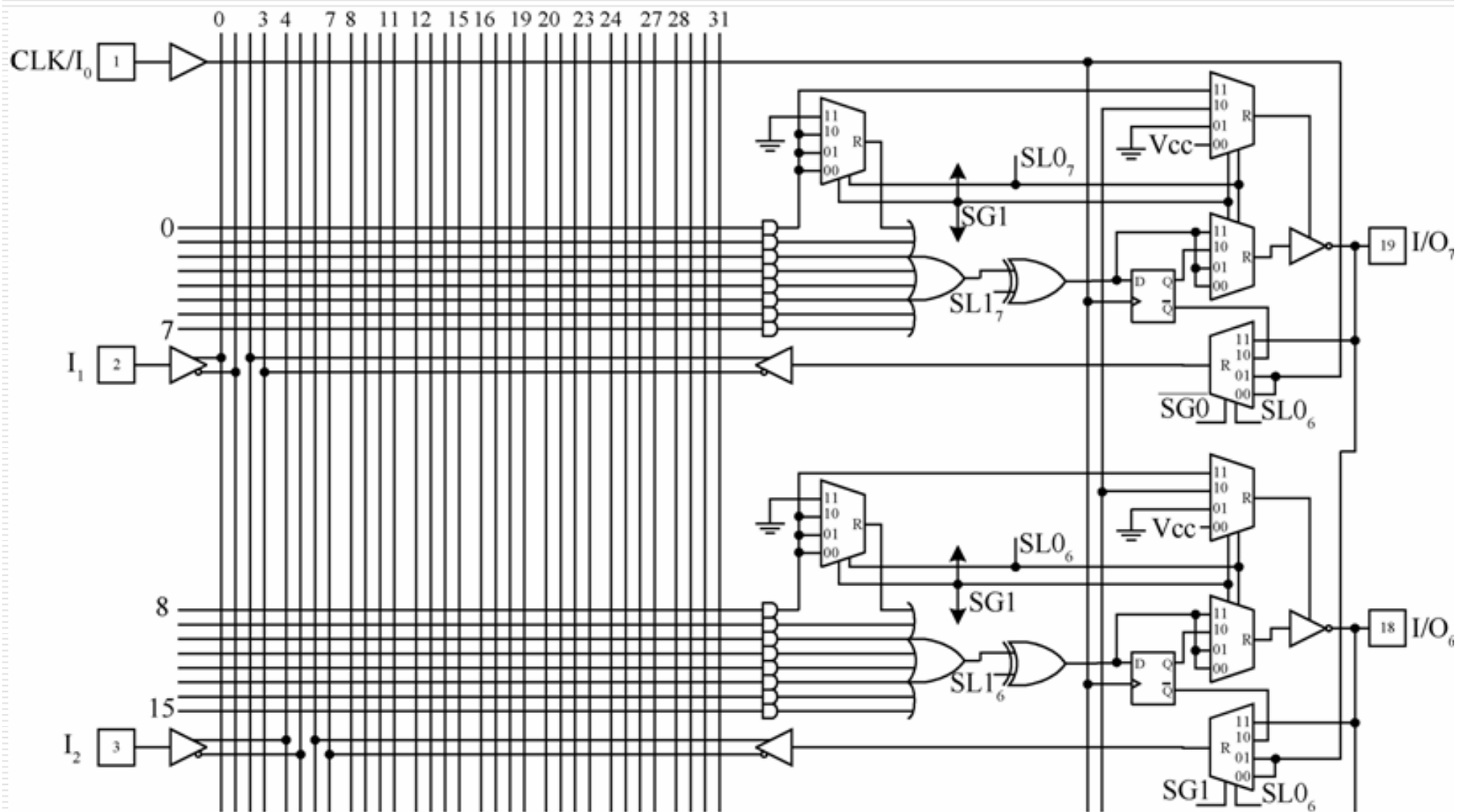

## 2. PAL的不足:


---

- (1) 由于采用的是双极型熔丝工艺，一旦编程后不能修改；
- (2) 输出结构类型太多，给设计和使用带来不便。


## 3. GAL的优点:

- (1) 采用电可擦除的E<sup>2</sup>CMOS工艺可以多次编程；
- (2) 输出端设置了可编程的输出逻辑宏单元（OLMC）通过编程可将OLMC设置成不同的工作状态，即一片GAL便可实现PAL的5种输出工作模式。器件的通用性强；
- (3) GAL工作速度快，功耗小

## GAL22V10的结构（局部）

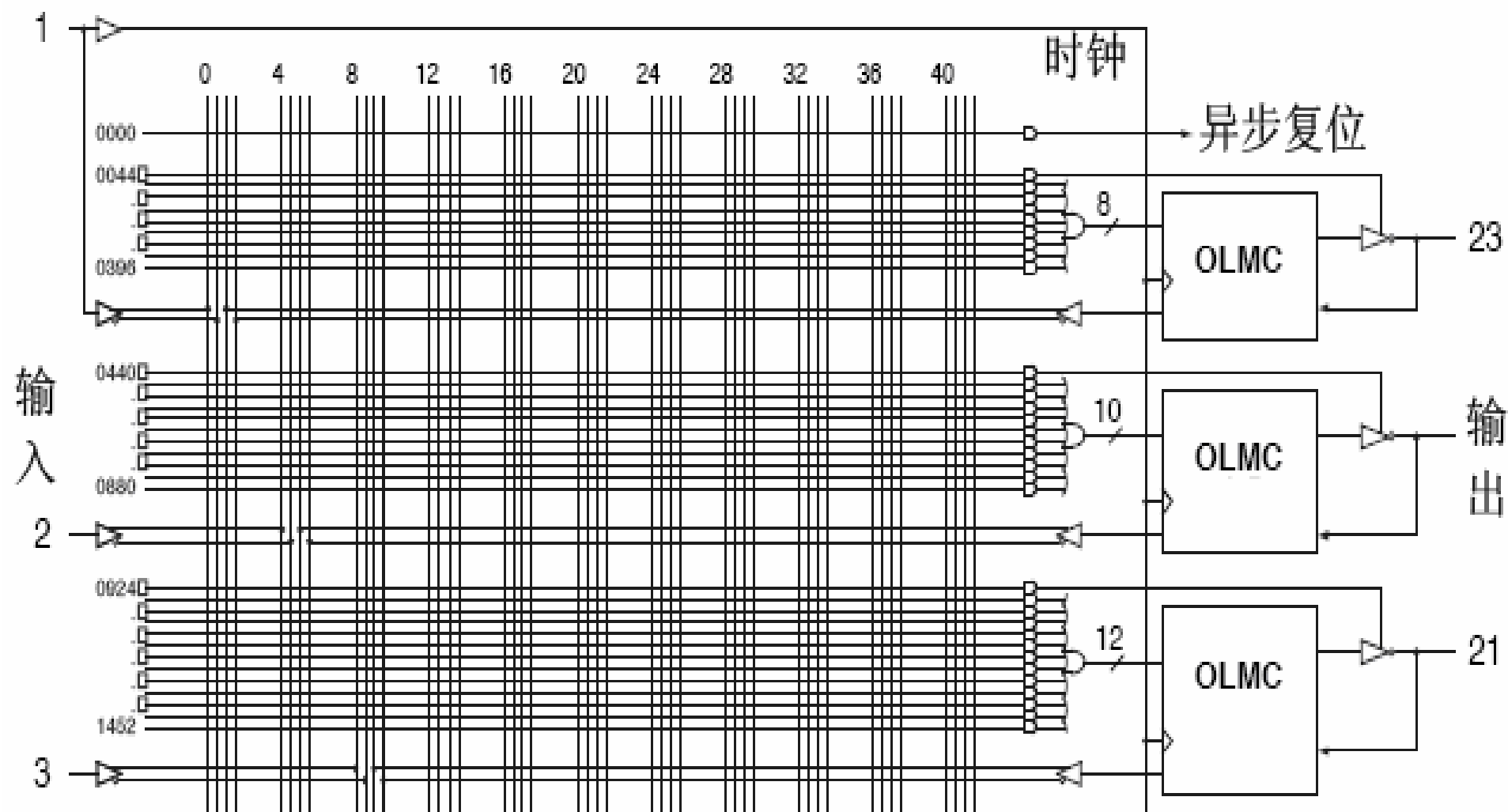


## 6.6.1 GAL的结构—GAL16V8的结构为例

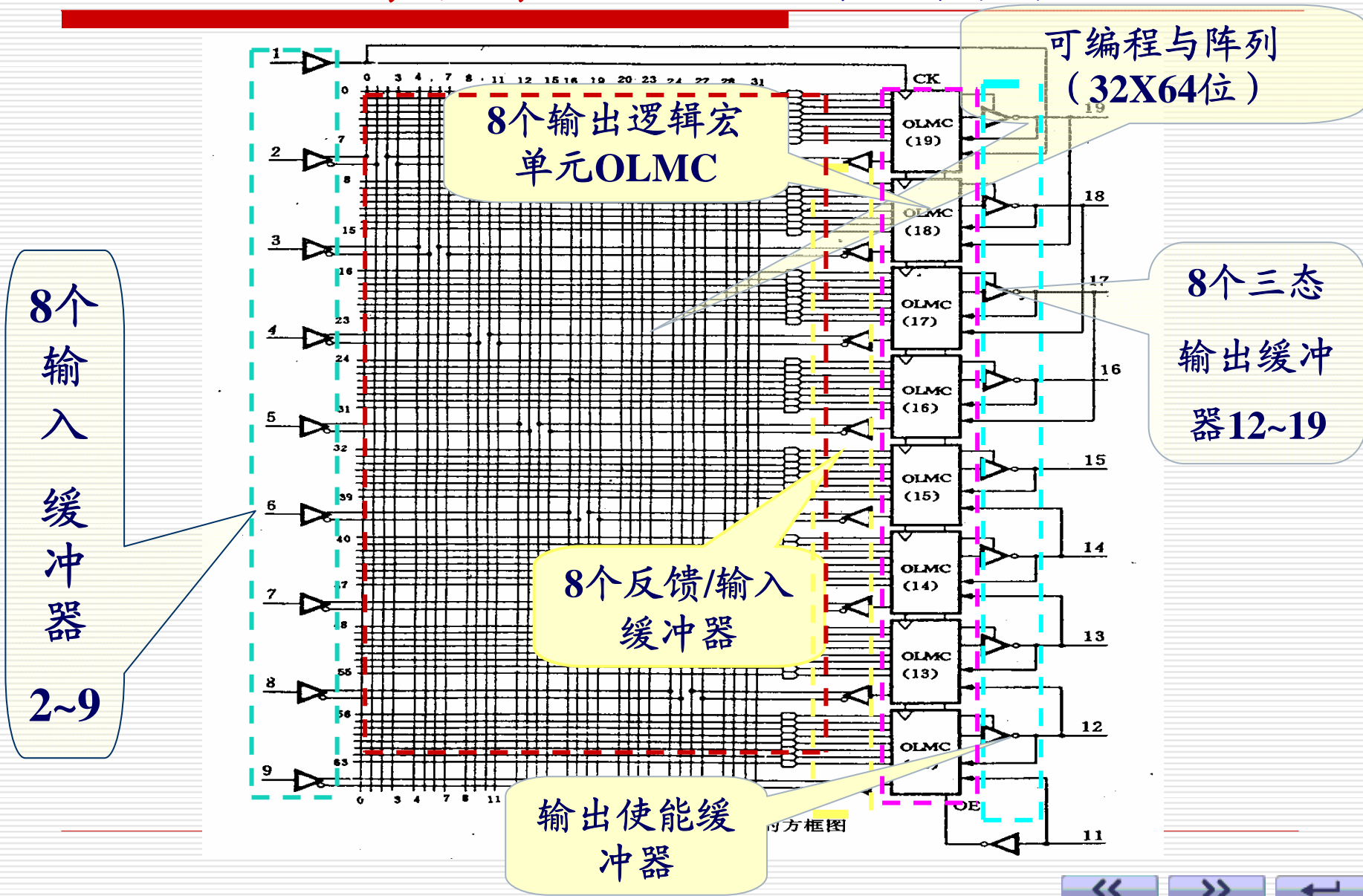

## 6.6.2 GAL中的输出逻辑宏单元

### 1. 寄存器型PAL

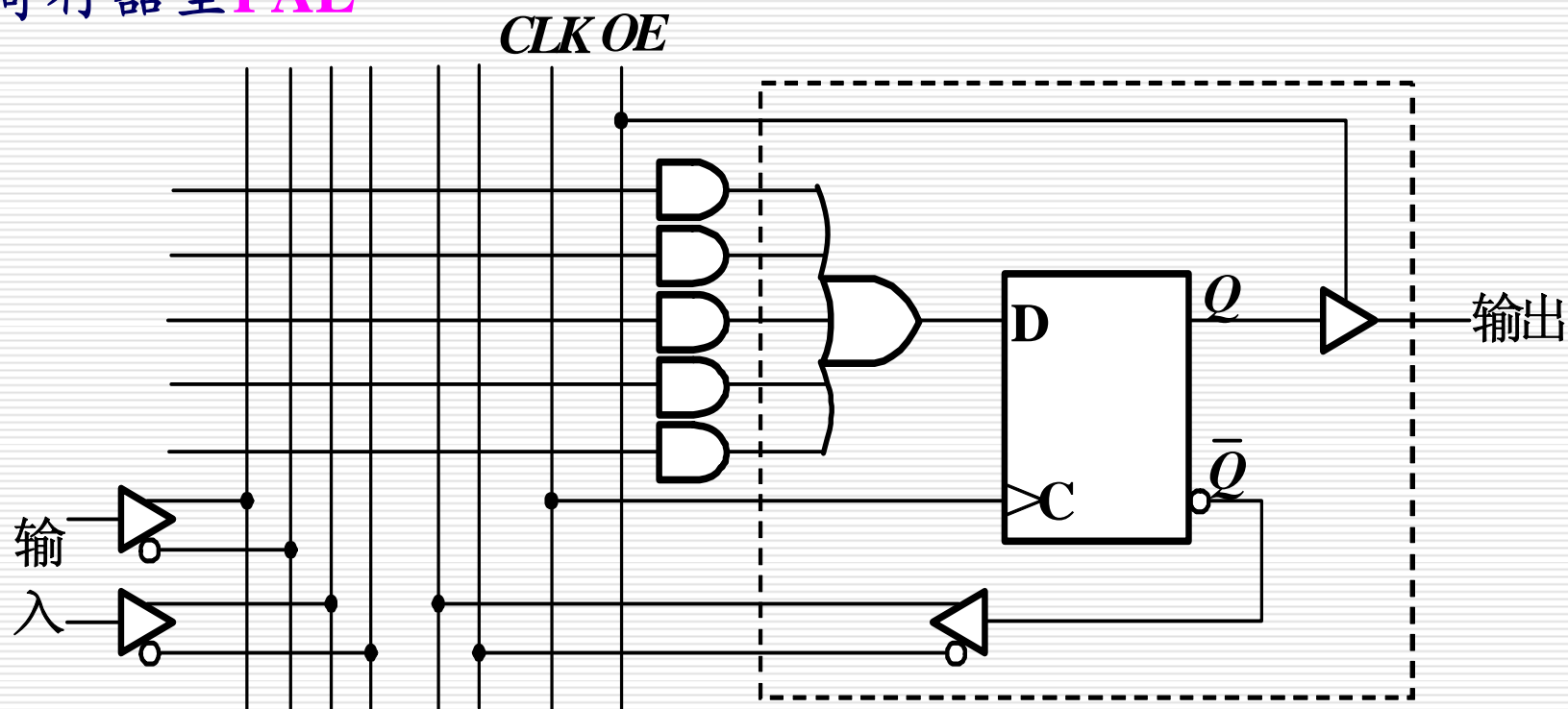


寄存器型PAL如图所示，在组合PLD基础上增加了D触发器，并反馈回到输入与阵列，满足时序电路设计要求。

## 2. GAL中的输出宏单元


---

GAL的电路结构与PAL类似，由可编程的与阵列、固定的或阵列和输出电路组成，但GAL的输出端增设了可编程的**输出逻辑宏单元（OLMC）**。通过编程可将OLMC设置为不同的工作状态，可实现PAL的所有输出结构，产生组合、时序逻辑电路输出。

# 输出逻辑宏单元 (OLMC)

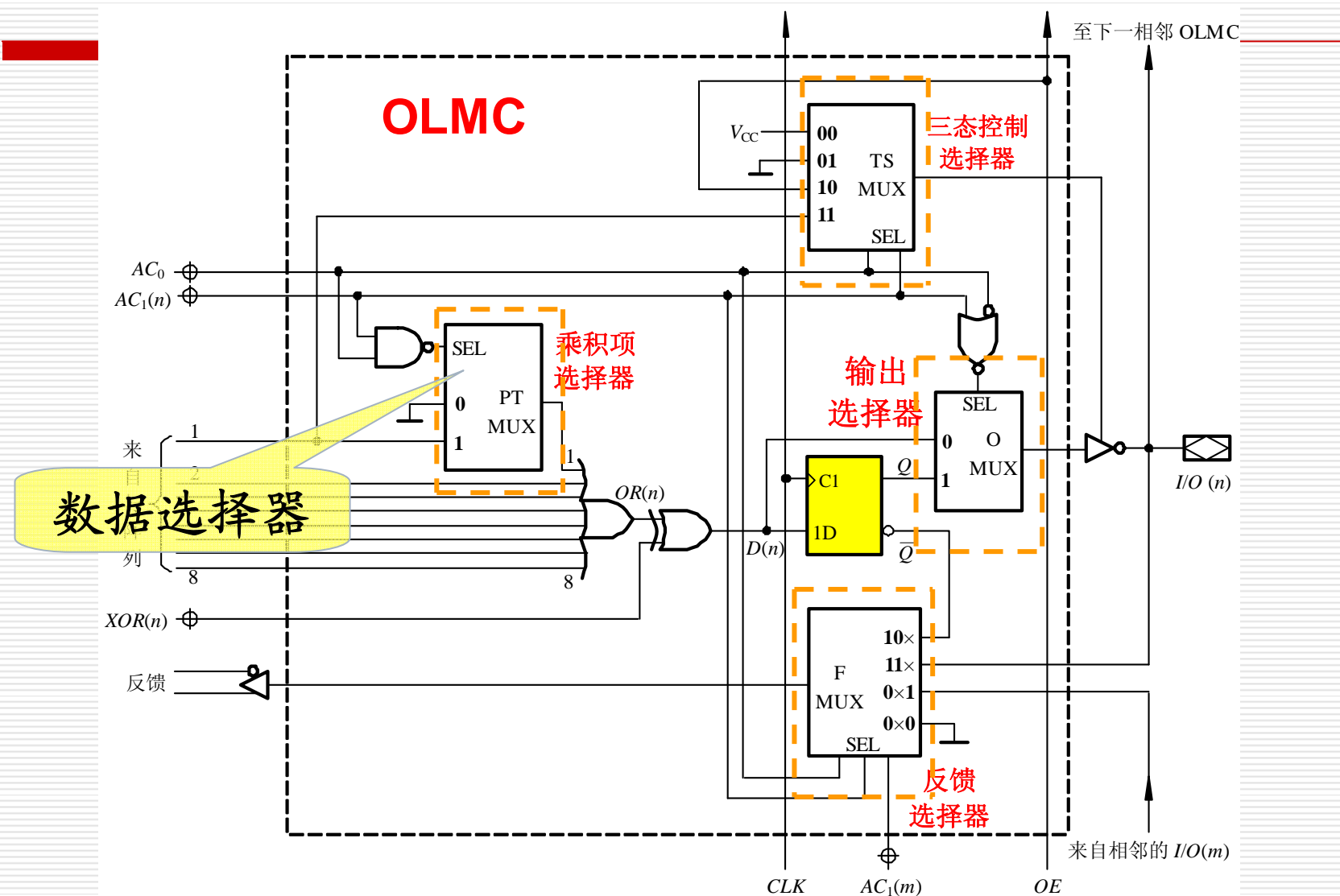


## 输出逻辑宏单元 (OLMC)

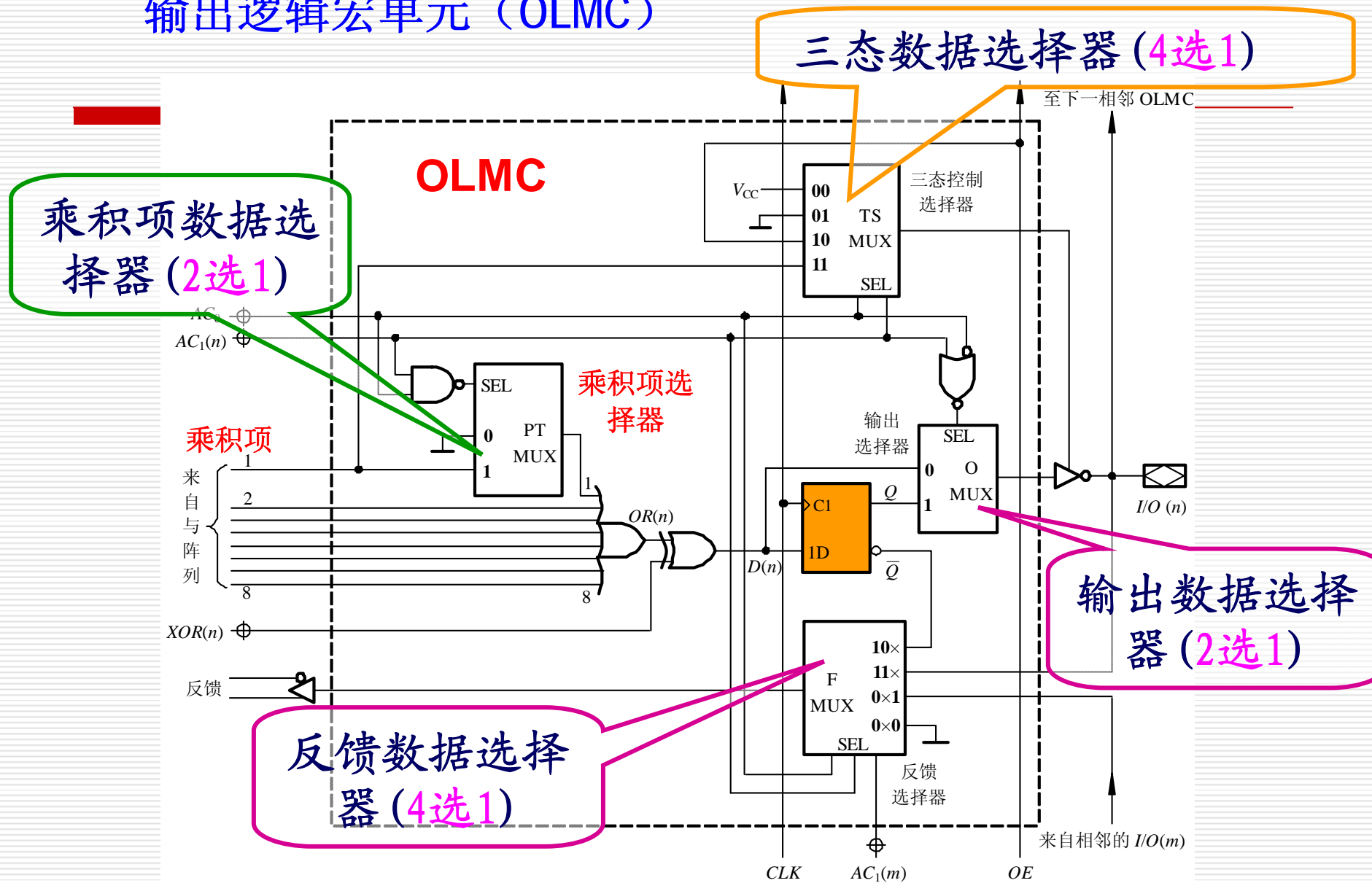

4个数据选择器：用不同的控制字实现不同的输出电路结构形式




## (1) 输入电路—由乘积项数据选择器 (2选1)PTMUX控制

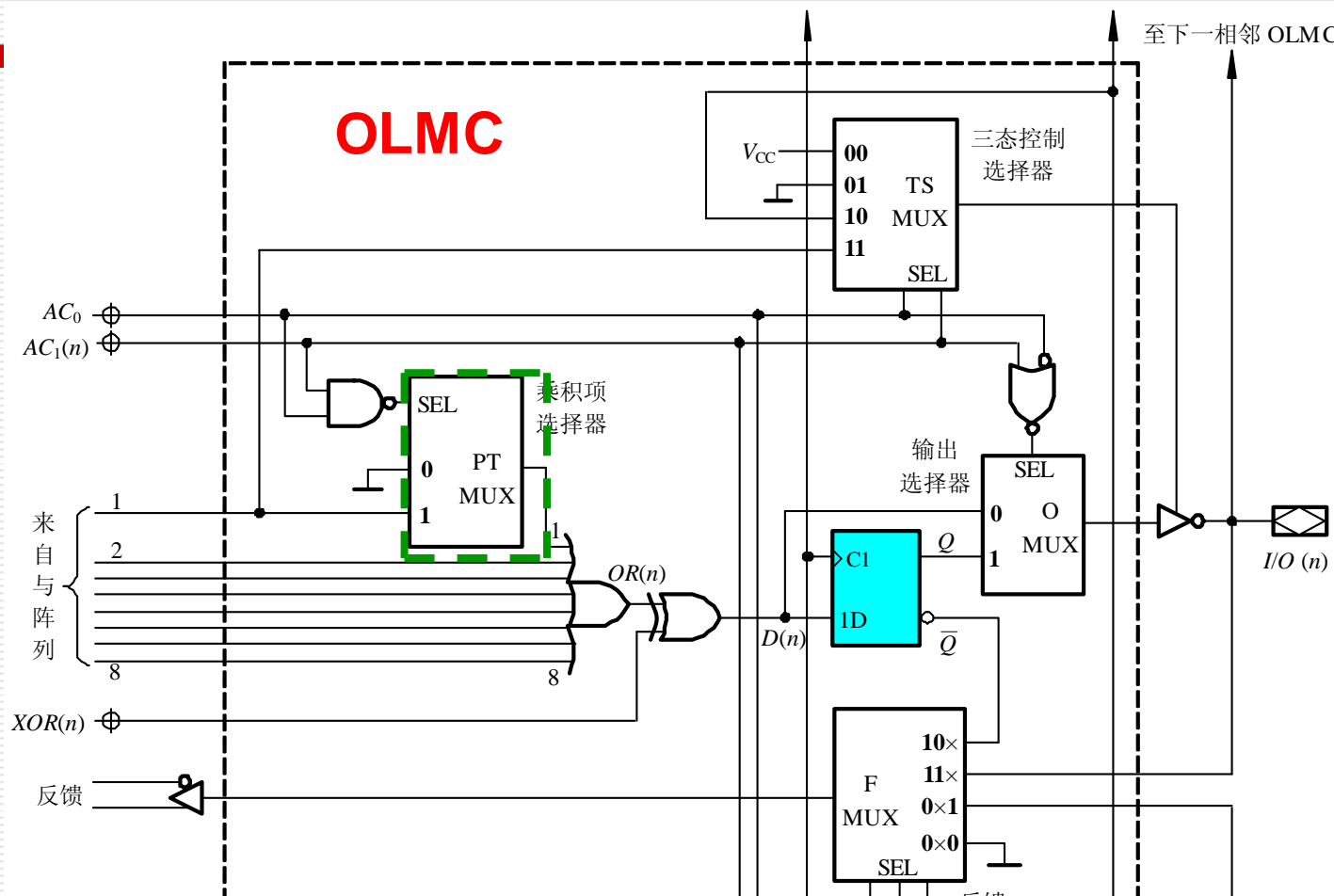


**乘积项数据选择器：**根据 $AC_0$ 和 $AC_1(n)$ 决定与逻辑阵列的**第一乘积项**是否作为或门的一个输入端。只有在 $G_2$ 的输出为1时，第一乘积项是或门的一个输入端。

## (2) 原变量/非变量输出电路—由异或门控制

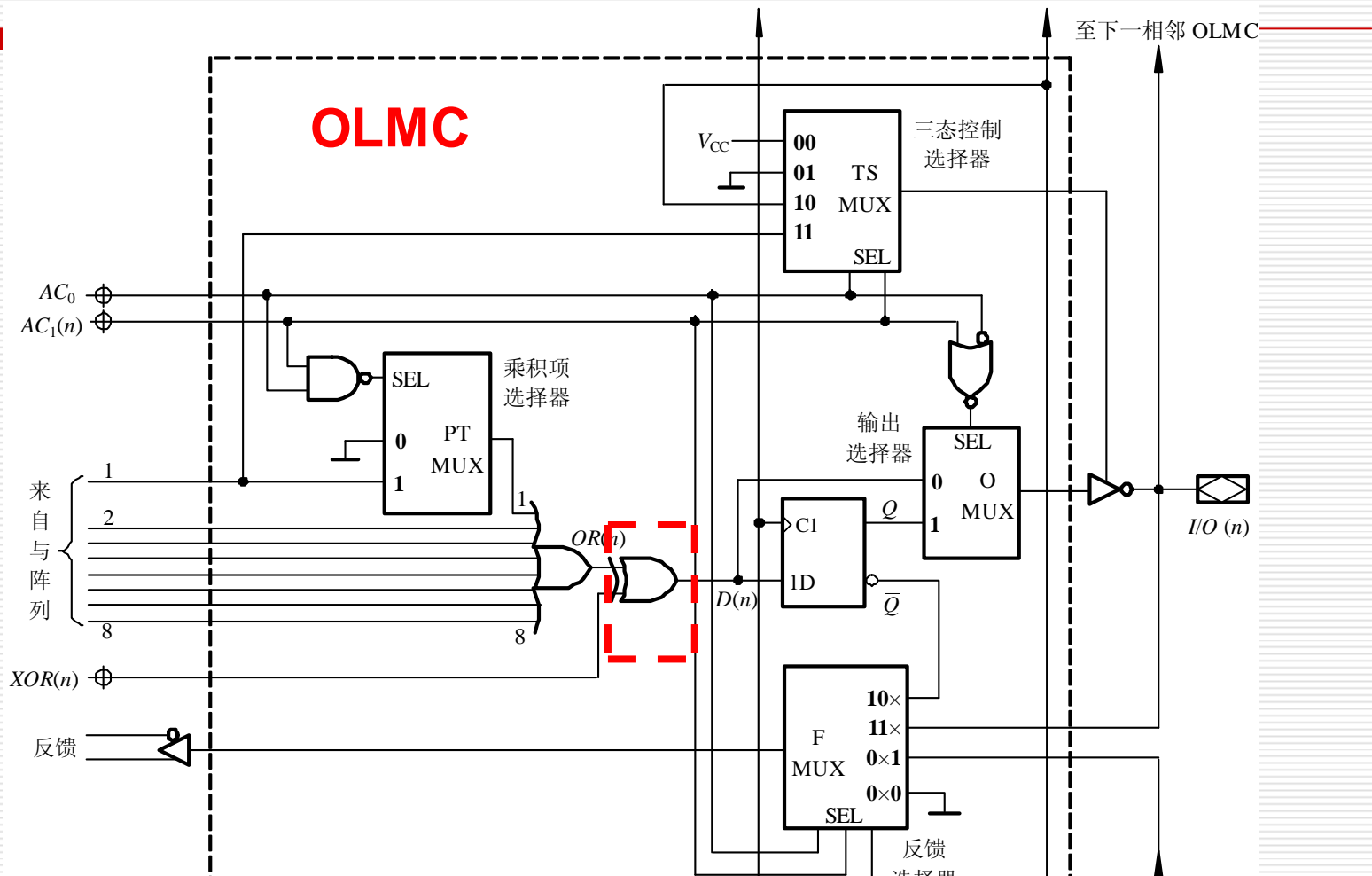

异或门输出为或门输出  $OR(n)$  与  $XOR(n)$  进行异或运算。  
 $XOR(n)=0$ , 则  $D(n)=OR(n)$ , 若  $XOR(n)=1$ , 则  $D(n)=\overline{OR(n)}$ 。

### (3) 输出电路——由数据选择器(2选1) OMUX控制

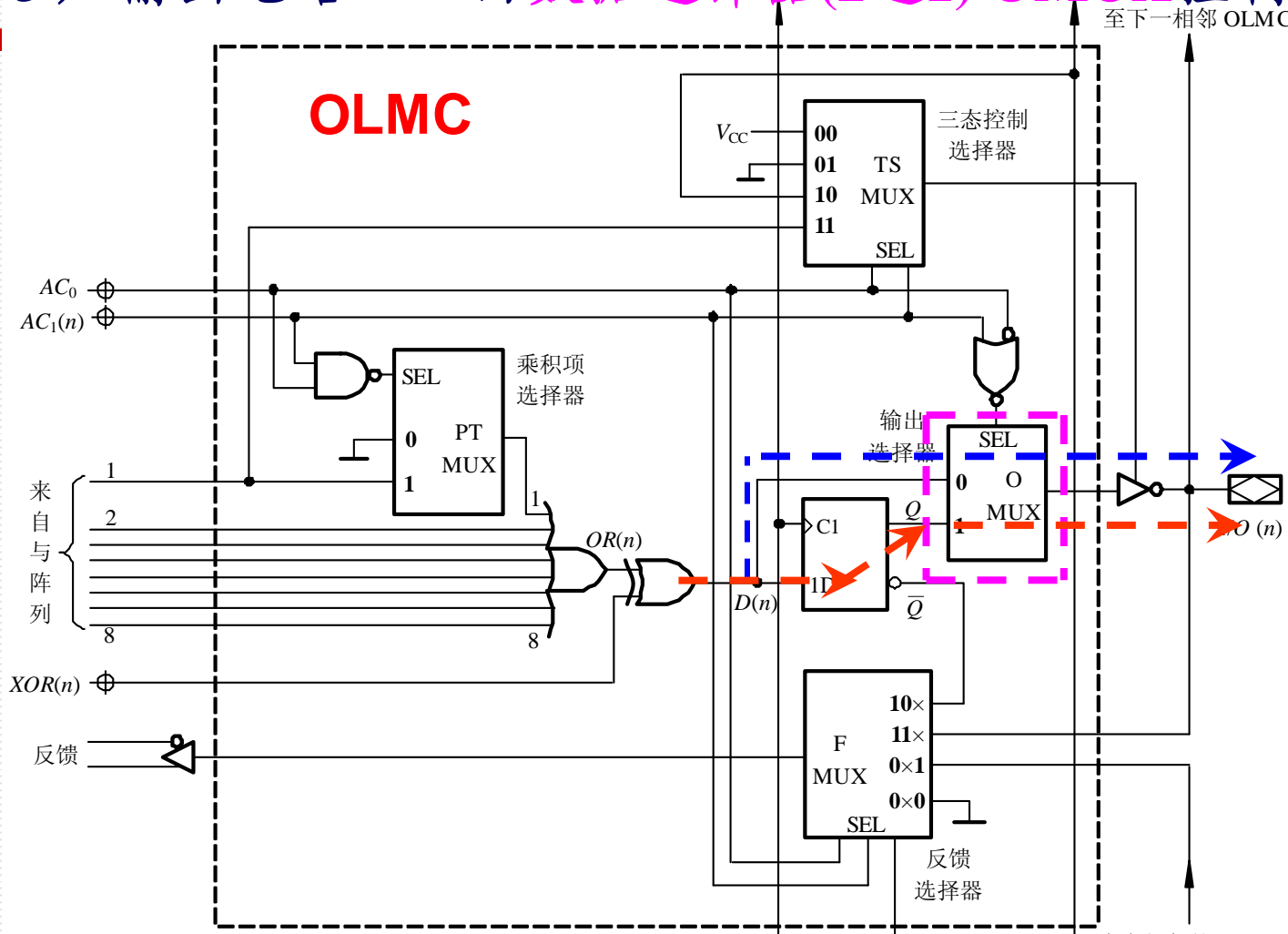


**OMUX:** 根据 $AC_0$ 和 $AC_1(n)$ 决定OLMC是组合输出还是寄存器输出模式


## 由三态数据选择器(4选1)控制输出选择器的选通端SEL

| AC0 AC1(n) | TX (输出)  | 三态缓冲器的工作状态           |
|------------|----------|----------------------|
| 0 0        | $V_{CC}$ | 工作                   |
| 0 1        | 地电平      | 高阻                   |
| 1 0        | OE       | OE=1, 工作<br>OE=0, 高阻 |
| 1 1        | 第一乘积项    | 1, 工作<br>0, 高阻       |

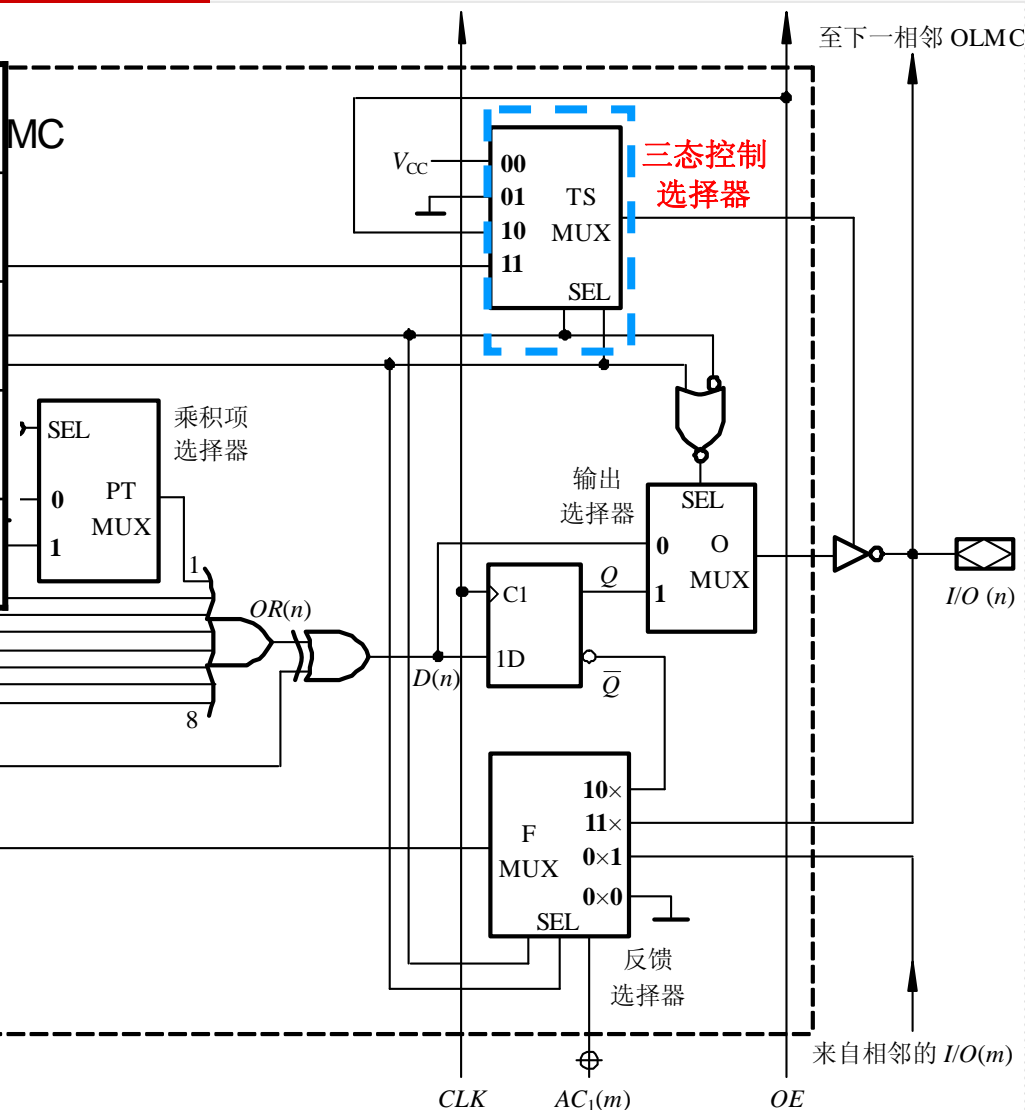三态数据选择器受AC0和AC1(n)的控制，用于选择输出三态缓冲器的选通信号。可分别选择 $V_{CC}$ 、地、OE和第一乘积项。



# 反馈数据选择器(4选1)——FMUX

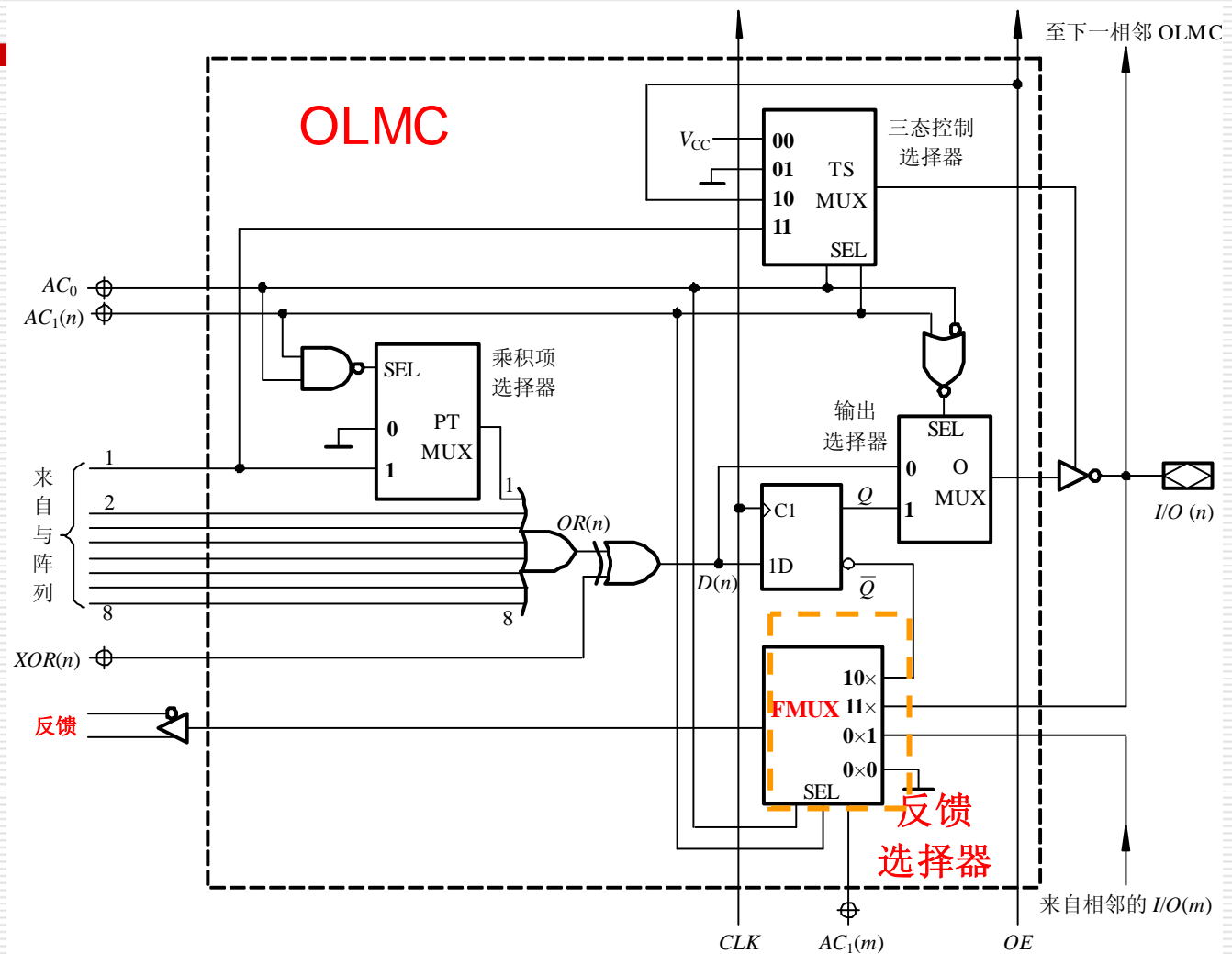

**FMUX:**


根据 $AC_0$ 和 $AC_1(n)$ 的不同编码，使反向传输的电信号也对应不同。

## (1) 寄存器模式


- (1) 寄存器模式
- (2) 复合模式
- (3) 简单模式



## (2) 复合模式

 


组合输出双向结构

 


复合型组合输出结构


### (3) 简单模式

 

反馈输入结构

 

输出反馈结构

 


简单模式输出结构


 
## 6.6.3 GAL的结构控制字

**GAL16V8**的**结构控制字**共有82位，它们的定义如图。每个OLMC有2个编程单元 $AC1(n)$ 和 $XOR(n)$ ，一个全局编程单元 $AC0$ ，同步控制单元 $SYN$ 。



## 6.7 用Verilog HDL描述时序逻辑电路

---

6.7.1 移位寄存器的Verilog建模

6.7.2 计数器的Verilog建模

6.7.3 状态图的Verilog建模

6.7.4 数字钟的Verilog建模

## 6.7.1 移位寄存器的Verilog建模

---

用行为级描述always描述一个4位双向移位寄存器，有异步清零、同步置数、左移、右移和保持。功能同74xx194。

```
module shift74x194 (S1, S0, D, Dsl, Dsr, Q, CP, CR);  
    input S1, S0;                //控制输入  
    input Dsl, Dsr;              //串行输入  
    input CP, CR;                //时钟及清零  
    input [3:0] D;               //并行输入  
    output [3:0] Q;              //寄存器输出  
    reg [3:0] Q;
```

---

## 6.7.1 移位寄存器的Verilog建模

---

```
always @ (posedge CP or negedge CR)
```

```
if (~CR) Q <= 4'b0000;
```

```
else
```

```
case ({S1,S0})
```

```
2'b00: Q <= Q;           //保持
```

```
2'b01: Q <= {Q[2:0],Dsr}; //右移
```

```
2'b10: Q <= {Dsl,Q[3:1]}; //左移
```

```
2'b11: Q <= D;           //并行输入
```

```
endcase
```

```
endmodule
```


---

(b) 典型集成电路

CMOS 4位双向移位寄存器74HC/HCT194

74HCT194 的功能表

| S1 | S0 | 功能      |
|----|----|---------|
| 0  | 0  | 保持      |
| 0  | 1  | 低位往高位移动 |
| 1  | 0  | 高位往低位移动 |
| 1  | 1  | 并行置入    |

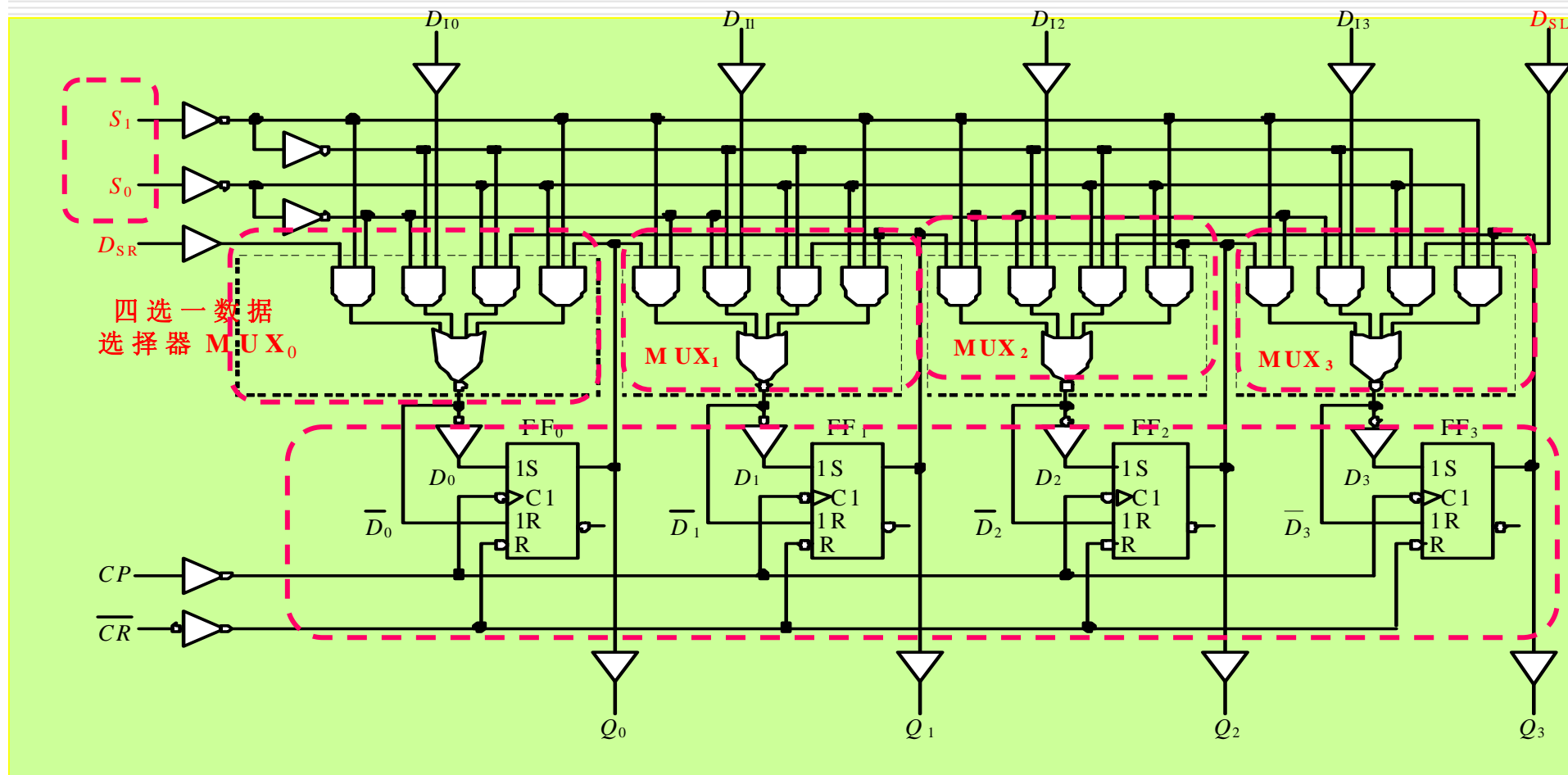

## 6.7.2 计数器的Verilog建模实例

---

用Verilog描述具有使能端、异步置零、同步置数、计数、保持的**16进制计数器**

```
module counter74x161_beh ( //Verilog 2001, 2005 syntax
    input CEP, CET, PE, CP, CR, //输入端口声明
    input [3:0] D,                //并行数据输入
    output TC,                    //进位输出
    output reg [3:0] Q            //数据输出端口及变量的数据类型声明
);
    wire CE;                      //中间变量声明
```


---

## 6.7.2 计数器的Verilog建模实例

---

```
assign CE=CEP&CET; //CE=1时，计数器计数
assign TC=CET&PE&(Q == 4'b1111); //产生进位输出信号
always @(posedge CP, negedge CR) //Verilog 2001, 2005 syntax
    if (~CR) Q<=4'b0000; //实现异步清零功能
    else if (~PE) Q<=D; //PE=0, 同步装入输入数据
    else if (CE) Q<=Q+1'b1; //加1计数
    else Q<=Q; //输出保持不变
endmodule
```

# 芯片74LVC161

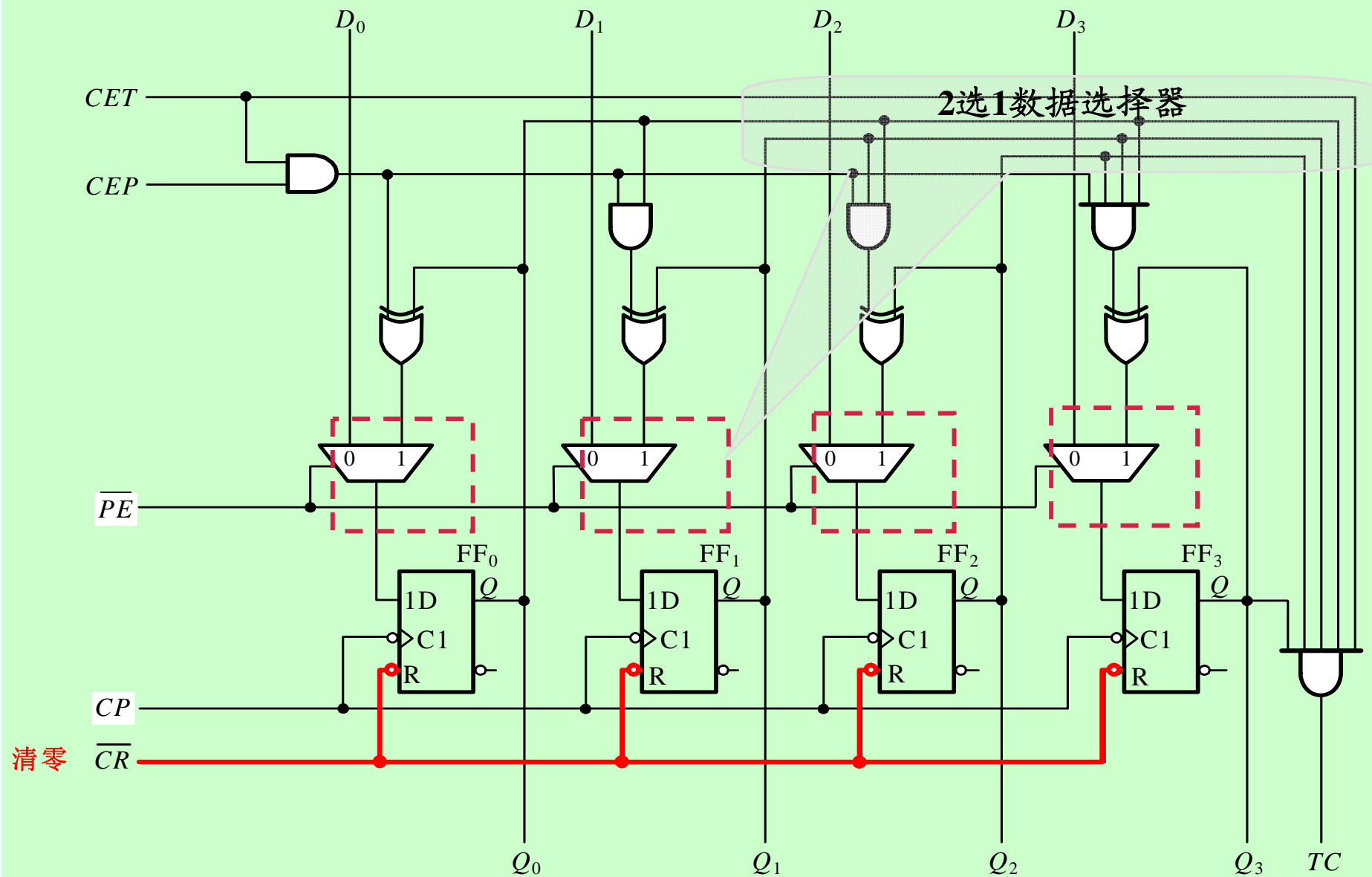




# 有限状态机


## 有限状态机类型

摩尔型  
(Moore)

米里型  
(Mealy)

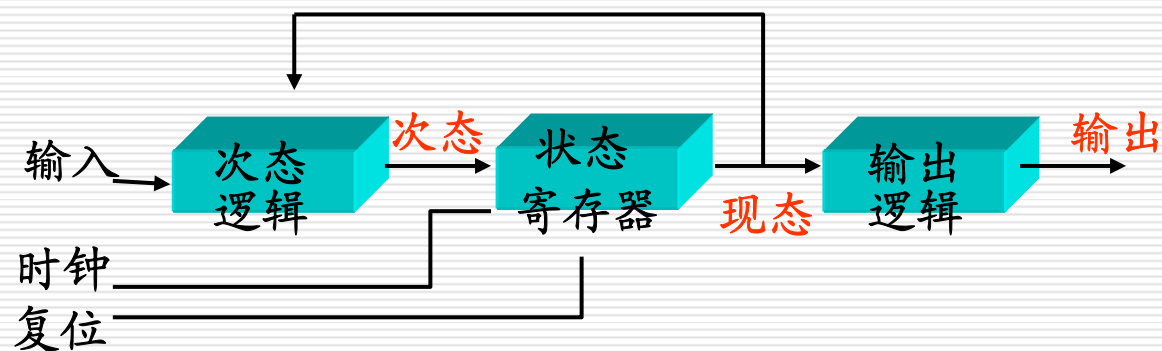

摩尔型有限状态机的结构图

 

米里型有限状态机的结构图

### 描述有限状态机中：


- \* 至少包含一个状态信号，它们用来指定有限状态机的状态。
- \* 包含状态转移指定和输出指定，它们对应于控制单元中与每个控制步骤有关的转移条件。
- \* 包含时钟信号，它是用来同步的。
- \* 包含同步或异步复位信号。

| 描述方式    |     | 进程描述功能                 | 所用进程数 |
|---------|-----|------------------------|-------|
| 三进程描述方式 |     | 进程1: 描述次态逻辑            | 3     |
|         |     | 进程2: 描述状态寄存器           |       |
|         |     | 进程3: 描述输出逻辑            |       |
| 双进程描述方式 | 形式1 | 进程1: 描述次态逻辑、状态寄存器      | 2     |
|         |     | 进程2: 描述输出逻辑            |       |
|         | 形式2 | 进程1: 描述次态逻辑            | 2     |
|         |     | 进程2: 描述状态寄存器、输出逻辑      |       |
|         | 形式3 | 进程1: 描述次态逻辑、输出逻辑       | 2     |
|         |     | 进程2: 描述状态寄存器           |       |
| 单进程描述方式 |     | 进程1: 描述次态逻辑、状态寄存器和输出逻辑 | 1     |
 
## 6.7.3 状态图的Verilog建模实例

用Verilog描述状态图非常方便，常用**always**或**case**语句

```
module Mealy_sequence_detector (A, CP, CR, Y);  
  input A, CP, CR;  
  output Y;  
  reg Y;  
  reg [1:0] current_state, next_state;  
  parameter S0=2'b00, S1=2'b01, S2=2'b11;  
  always @( negedge CP or negedge CR)  
  begin  
    if (~CR) current_state <= S0; //在CR下降沿设s0为初态  
    else    current_state <= next_state;  
  end
```



### 6.7.3 状态图的Verilog建模实例

---

第二个**always**是将current\_state和输入A作为敏感变量

```
always @(current_state or A)
begin
    case(current_state)
        S0: begin Y<=0; next_state=(A==1)? S1: S0; end
        S1: begin Y<=0; next_state=(A==1)? S2: S0; end
        S2: if (A==1)
            begin Y<=0; next_state<=S2; end
        else
            begin Y=1; next_state<=S0; end
        default: begin Y<=0; next_state<=S0; end
    endcase
end
endmodule
```

---