

# 第三章 作业布置

---

本次（3月14号）作业要求：

每个同学自己从第三章的课后习题中选4题做到作业本中，至于做哪4题，每个同学自己选择。不作硬性规定。我在检查作业时，只看是否做了4题。（从你购买的课本上选题做就可以了。）


---

### 3.3.2 CMOS漏极开路（OD）门和三态输出门电路

#### 1. CMOS漏极开路门

 
##### 1.) CMOS漏极开路门的提出

输出短接，在一定情况下会产生低阻通路，大电流有可能导致器件的损毁，并且无法确定输出是高电平还是低电平。




## (2) 漏极开路门的结构与逻辑符号


电路

 

逻辑符号

 

漏极开路门输出连接

 

(a) 工作时必须外接电源和电阻；

(b) 与非逻辑不变


(c) 可以实现线与功能；

$$\begin{aligned} L &= \overline{AB} \cdot \overline{CD} \\ &= \overline{AB + CD} \end{aligned}$$
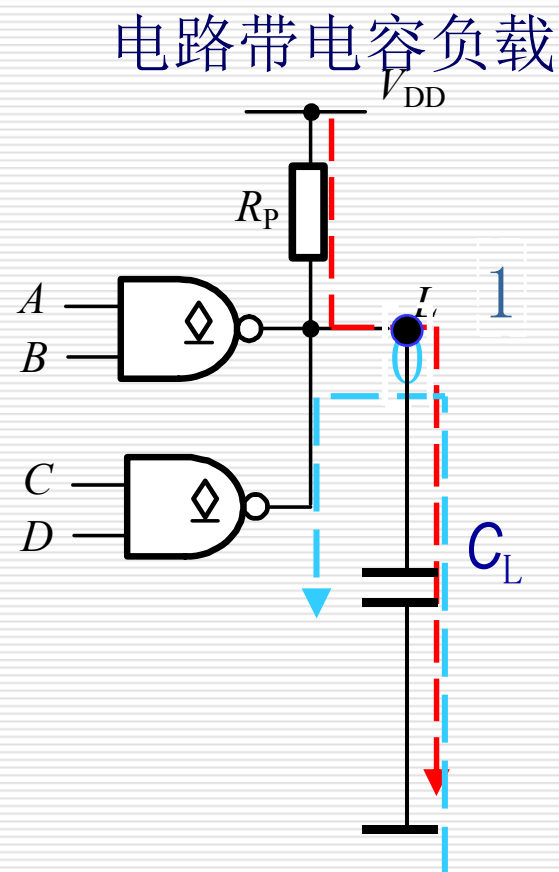
## (2) 上拉电阻对OD门动态性能的影响

$R_p$ 的值愈小，负载电容的充电时间常数亦愈小，因而开关速度愈快。但功耗大，且可能使输出电流超过允许的最大值 $I_{OL(max)}$ 。

$R_p$ 的值大，可保证输出电流不能超过允许的最大值 $I_{OL(max)}$ 、功耗小。但负载电容的充电时间常数亦愈大，开关速度因而愈慢。



当 $V_O = V_{OL}$

最不利情况：


只有一个 OD 门导通，

为保证低电平输出 OD 门的输出电流不能超过允许的最大值

$I_{OL(max)}$  且  $V_O = V_{OL(max)}$ ， $R_P$  不能太小，最小值为  $R_{P(min)}$ 。

$$I_{OL(max)} = \frac{V_{DD} - V_{OL(max)}}{R_{P(min)}} + I_{IL(total)}$$
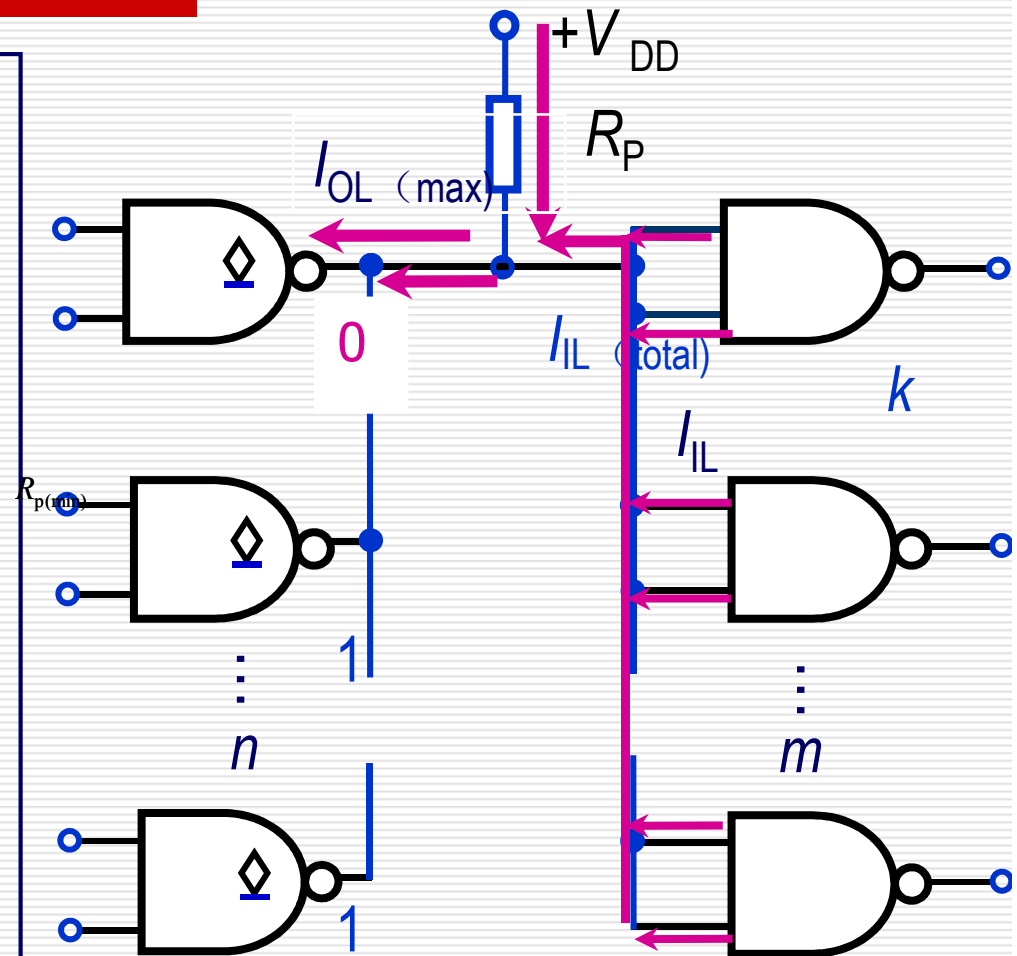
$$R_{P(min)} = \frac{V_{DD} - V_{OL(max)}}{I_{OL(max)} - I_{IL(total)}}$$




当  $V_O = V_{OH}$



为使得高电平不低于规定的  $V_{IH}$  的最小值，则  $R_p$  的选择不能过大。

$R_p$  的最大值  $R_{p(max)}$  :
 
$$R_{p(max)} = \frac{V_{DD} - V_{IH(min)}}{I_{OH(total)} + I_{IH(total)}}$$




## 2.三态(TSL)输出门电路

  

使能 $EN$	输入 $A$	输出 $L$
1	0	0
1	1	1
0	×	高阻

逻辑功能：高电平有效的同相逻辑门

## 三态门电路的应用

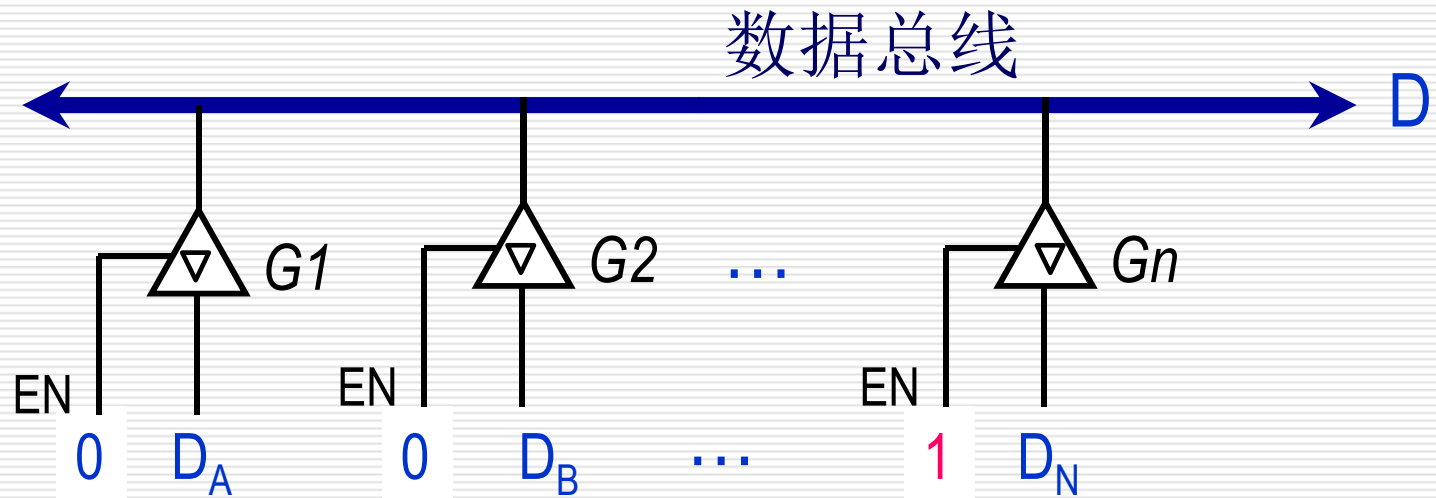


任何时刻只能有一个门的使能端为有效，其他门输出高阻



### 3.3.3 CMOS逻辑门电路的重要参数

#### 1. 输入和输出的高、低电平

 

输入低电平的上限值

$$V_{IL(max)}$$

输入高电平的下限值

$$V_{IL(min)}$$

输出高电平的下限值

$$V_{OH(min)}$$

输出低电平的上限值

$$V_{OH(max)}$$

## 1. 输入和输出的高、低电平

类型 参数/单位	4000 $\left(V_{DD} = 5V\right)$ $\left(I_O = 1mA\right)$	74HC $\left(V_{DD} = 5V\right)$ $\left(I_O = 0.02mA\right)$	74HCT $\left(V_{DD} = 5V\right)$ $\left(I_O = 0.02mA\right)$	74LVC $\left(V_{DD} = 3.3V\right)$ $\left(I_O = 0.1mA\right)$	74AUC $\left(V_{DD} = 1.8V\right)$ $\left(I_O = 0.1mA\right)$
$V_{IL(max)}/V$	1.0	1.5	0.8	0.8	0.6
$V_{OL(max)}/V$	0.05	0.1	0.1	0.2	0.2
$V_{IH(min)}/V$	4.0	3.5	2.0	2.0	1.2
$V_{OH(min)}/V$	4.95	4.9	4.9	3.1	1.7
高电平噪声容限( $V_{NH}/V$ )	0.95	1.4	2.9	1.1	0.5
低电平噪声容限( $V_{NL}/V$ )	0.95	1.4	0.7	0.6	0.4

## 2. 噪声容限



在保证输出电平不变的条件下，输入电平允许波动的范围。它表示门电路的抗干扰能力

负载门输入高电平时的噪声容限：  
 $V_{NH}$  —当前级门输出高电平的最小值时允许负向噪声电压的最大值。

$$V_{NH} = V_{OH(min)} - V_{IH(min)}$$

负载门输入低电平时的噪声容限：  
 $V_{NL}$  —当前级门输出低电平的最大值时允许正向噪声电压的最大值

$$V_{NL} = V_{IL(max)} - V_{OL(max)}$$

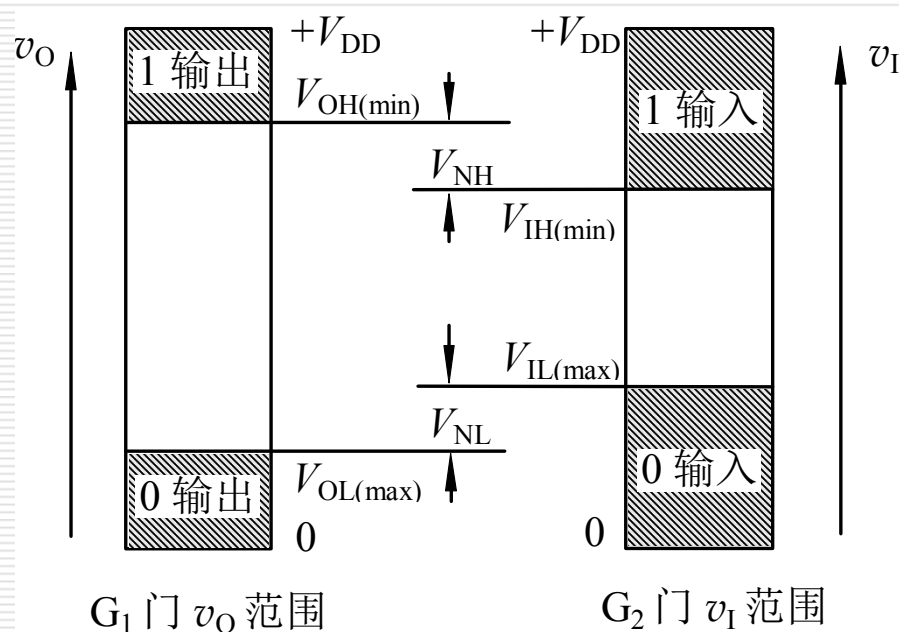 

### 3.传输延迟时间


**传输延迟时间**是表征门电路开关速度的参数，它说明门电路在输入脉冲波形的作用下，其输出波形相对于输入波形延迟了多长的时间。

传输延迟时间与电源电压 $V_{DD}$ 及负载电容大小有关。

表中为各个非门的参数。

类型 参数	74HC $V_{DD}=5$ V	74AHC $V_{DD}=5V$	74LVC $V_{DD}=3.3V$	74AUC $V_{DD}=1.8V$
$t_{PLH}$ 或 $t_{PHL}$ (ns)	6	3.8	2.5	0.8

CMOS电路传输延迟时间

 

## 4. 功耗

---

**静态功耗**：指的是当电路没有状态转换时的功耗，即门电路空载时电源总电流 $I_D$ 与电源电压 $V_{DD}$ 的乘积。

**动态功耗**：指的是电路在输出状态转换时的功耗，对于TTL门电路来说，静态功耗是主要的。

CMOS电路的静态功耗非常低，CMOS门电路有动态功耗

## 5. 延时-功耗积

是速度功耗综合性的指标. **延时-功耗积**，用符号 $DP$ 表示。

几种CMOS系列非门的DP见下页。

## 6. 扇入与扇出数

扇入数：取决于逻辑门的**输入端的个数**。

---

## 几种CMOS系列非门的 $DP$ 性能比较

系列 参数/单位	74HC04 ( $V_{DD}=5V$ )	74AHC04 ( $V_{DD}=5V$ )	74LVC04 ( $V_{DD}=3.3V$ )	74AUC04 ( $V_{DD}=1.8V$ )
功耗电容 $C_{PD}/pF$	21	12	8	17
传输延迟时间 $t_{pd}/ns(C_L=15pF)$	6	3.8	2.5	0.8
功耗 $P_D/mW(10MHz)$	9	6.8	2.5	1
延时功耗积 $DP/pJ$	54	25.84	6.25	0.8

扇出数：是指其在正常工作情况下，所能带同类门电路的最大数目。

### (a) 带拉电流负载


当负载门的个数增加时，总的拉电流将增加，会引起输出高电压的降低。但不得低于输出高电平的下限值，这就限制了负载门的个数。

高电平扇出数：

$$N_{OH} = \frac{I_{OH}(\text{驱动门})}{I_{IH}(\text{负载门})}$$

$I_{OH}$ ：驱动门的输出端为高电平电流

$I_{IH}$ ：负载门的输入电流为。

 


## (b)带灌电流负载

当负载门的个数增加时，总的灌电流 $I_{OL}$ 将增加，同时也将引起输出低电压 $V_{OL}$ 的升高。当输出为低电平，并且保证不超过输出低电平的上限值。

$$N_{OL} = \frac{I_{OL}(\text{驱动门})}{I_{IL}(\text{负载门})}$$

$I_{OL}$ ：驱动门的输出端为低电平电流

$I_{IL}$ ：负载门输入端电流之和

 



## 3.4 类NMOS和BiCMOS逻辑门电路

---

### 3.4.1 类NMOS门电路

### 3.4.2 BiCMOS门电路

### 3.4.1 类NMOS门电路


---

- ◆MOS集成电路分为PMOS、NMOS和CMOS。
  - ◆NMOS比PMOS速度快。
  - ◆CMOS有静态功耗低、抗干扰能力强等诸多优点成为主流器件。但CMOS电路增加一个输入端必须增加一个PMOS和一个NMOS管，在某些希望芯片面积小的应用，仍采用NMOS。
  - ◆类NMOS电路可与CMOS电路相匹配。
-

# 1. 类NMOS反相器

---

上一个PMOS管的栅极接地。

 


当  $v_I=0$  : NMOS管截止, PMOS管导通, 输出高电平。

当  $v_I=V_{DD}$  : NMOS管和PMOS管均导通, NMOS管比PMOS管导通电阻小很多, 输出低电平。

---


## 2. 类NMOS与非门和或非门

上面PMOS管的  
栅极固定接地。

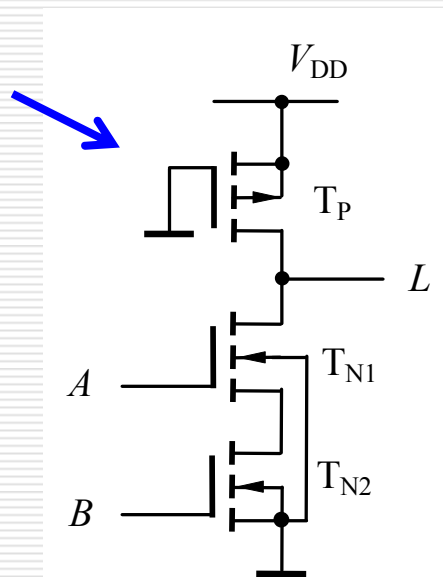

$$L = \overline{A \cdot B}$$

上面PMOS管的  
栅极接地。

 

$$L = \overline{A + B}$$

## 3.4.2 BiCMOS门电路


特点:功耗低、速度快、驱动力强

工作原理:

$v_I$ 为高电平时:

$M_N$ 、 $M_1$ 和 $T_2$ 导通,  $M_P$ 、 $M_2$ 和 $T_1$ 截止, 输出 $v_O$ 为低电平。

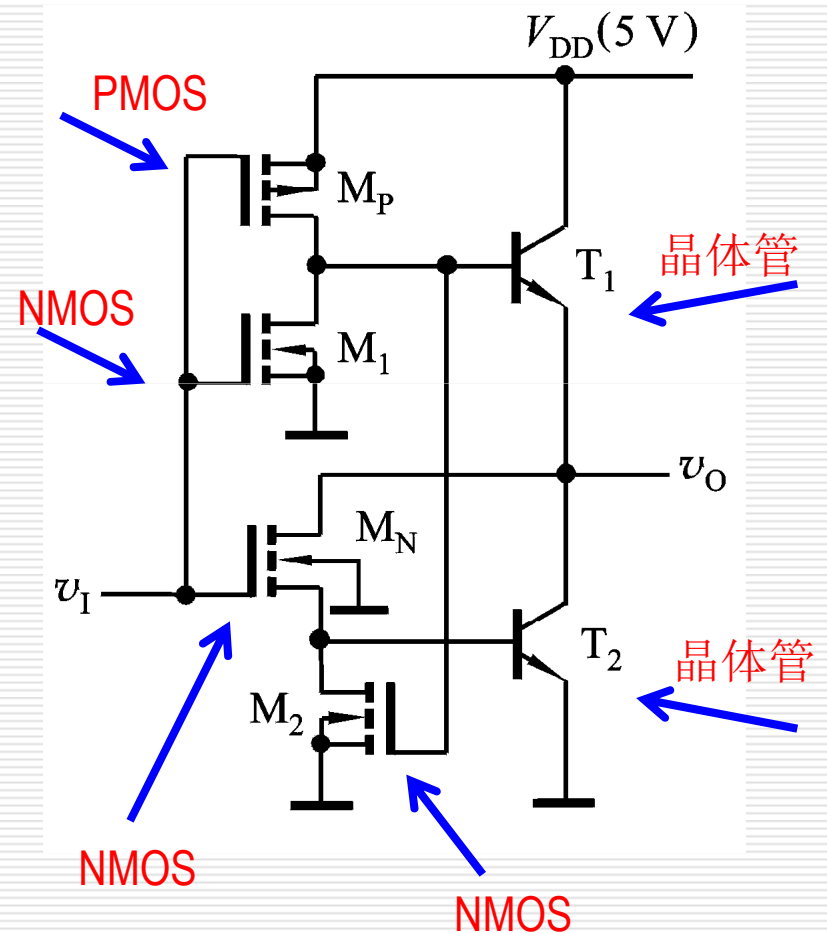$M_1$ 的导通, 迅速拉走 $T_1$ 的基区存储电荷;  $M_2$ 截止,  $M_N$ 的输出电流全部作为 $T_2$ 管的驱动电流,  $M_1$ 、 $M_2$ 加快输出状态的转换



$v_I$ 为低电平时:

$M_P$ 、 $M_2$ 和 $T_1$ 导通,  $M_N$ 、 $M_1$ 和 $T_2$ 截止, 输出 $v_O$ 为高电平。


$M_1$ 截止,  $M_P$ 的输出电流全部作为 $T_1$ 的驱动电流。

$T_2$ 基区的存储电荷通过 $M_2$ 而消散。

$M_1$ 、 $M_2$ 加快输出状态的转换电路的开关速度可得到改善

逻辑真值表

$V_i$	$V_O$
0	1
1	0

 

## 3.5 TTL逻辑门电路

---

### 3.5.1 BJT的开关特性

### 3.5.2 TTL反相器的基本电路

### 3.5.3 改进型TTL门电路

**BJT**是**双极结型晶体管**（Bipolar Junction Transistor - **BJT**）的缩写，又常称为双载子晶体管。它是通过一定的工艺将两个**PN结**结合在一起的器件，有**PNP**和NPN两种组合结构。

晶体管分两类：



- 一类是双极性晶体管，BJT；BJT是电流控制器件；
  - 一类是场效应晶体管，FET；FET是电压控制器件。
-

## 3.5 TTL逻辑门
  
### 3.5.1 BJT的开关特性

场效应晶体管

(Field Effect Transistor缩写(FET))  
简称场效应管。由多数载流子参与导电，  
也称为单极型晶体管。它属于电压控制型  
半导体器件。



$v_I=0V$ 时:  $i_B \approx 0$ ,  $i_C \approx 0$ ,  $v_O = v_{CE} \approx V_{CC}$ , c、e极之间近似于开路。

$v_I=5V$ 时:  $i_B \approx i_{BS}$ ,  $v_O = v_{CE} \approx 0.2V$ , c、e极之间近似于短路。

BJT相当于受 $v_I$ 控制的电子开关。



## 2. BJT的开关时间


BJT饱和与截止两种状态的相互转换需要一定的时间才能完成。

从截止到导通

开通时间 $t_{on}(=t_d+t_r)$

从导通到截止


关闭时间 $t_{off}(=t_s+t_f)$

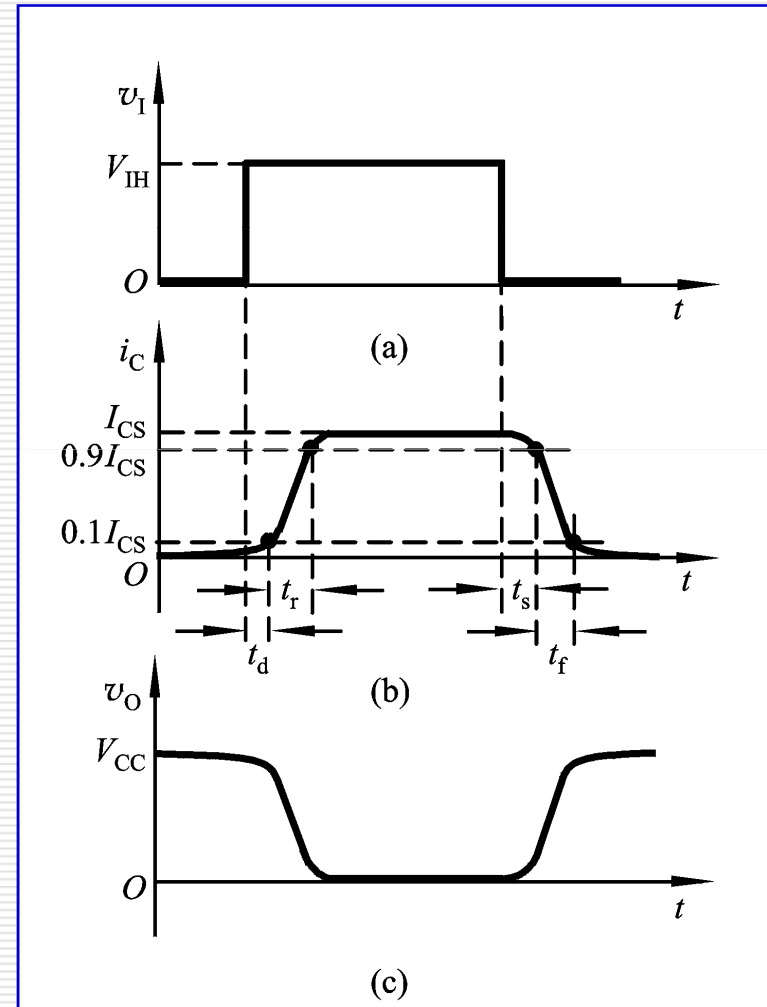
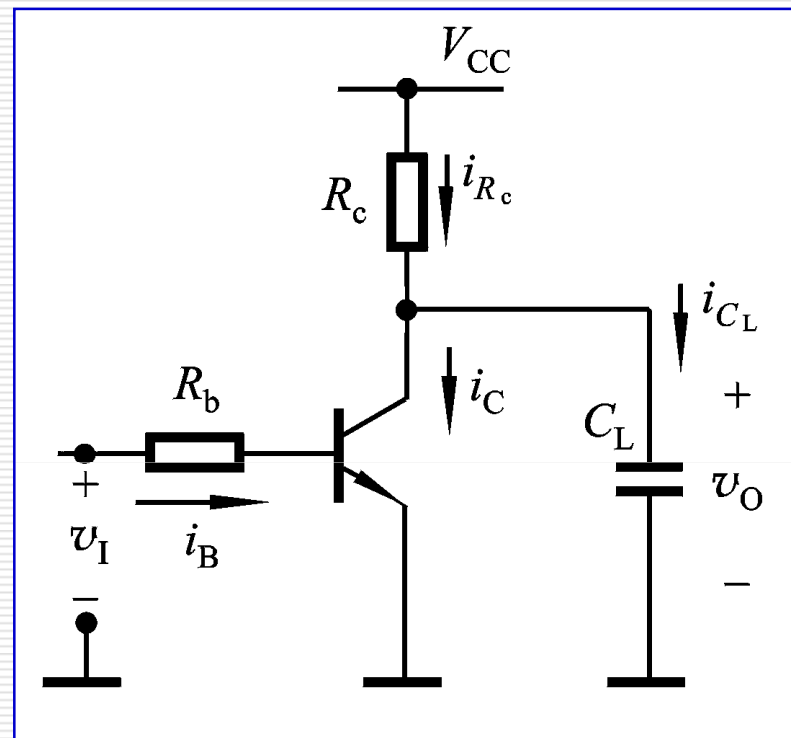
## 2. BJT的开关时间

若带电容负载时，则


$C_L$ 的充、放电过程均需经历一定的时间，必然会增加输出电压 $v_O$ 波形的上升时间和下降时间，导致基本的BJT反相器的开关速度不高。



故需设计有较快开关速度的实用型TTL门电路。

## 3.5.2 TTL反相器的基本电路

### 1. 电路组成

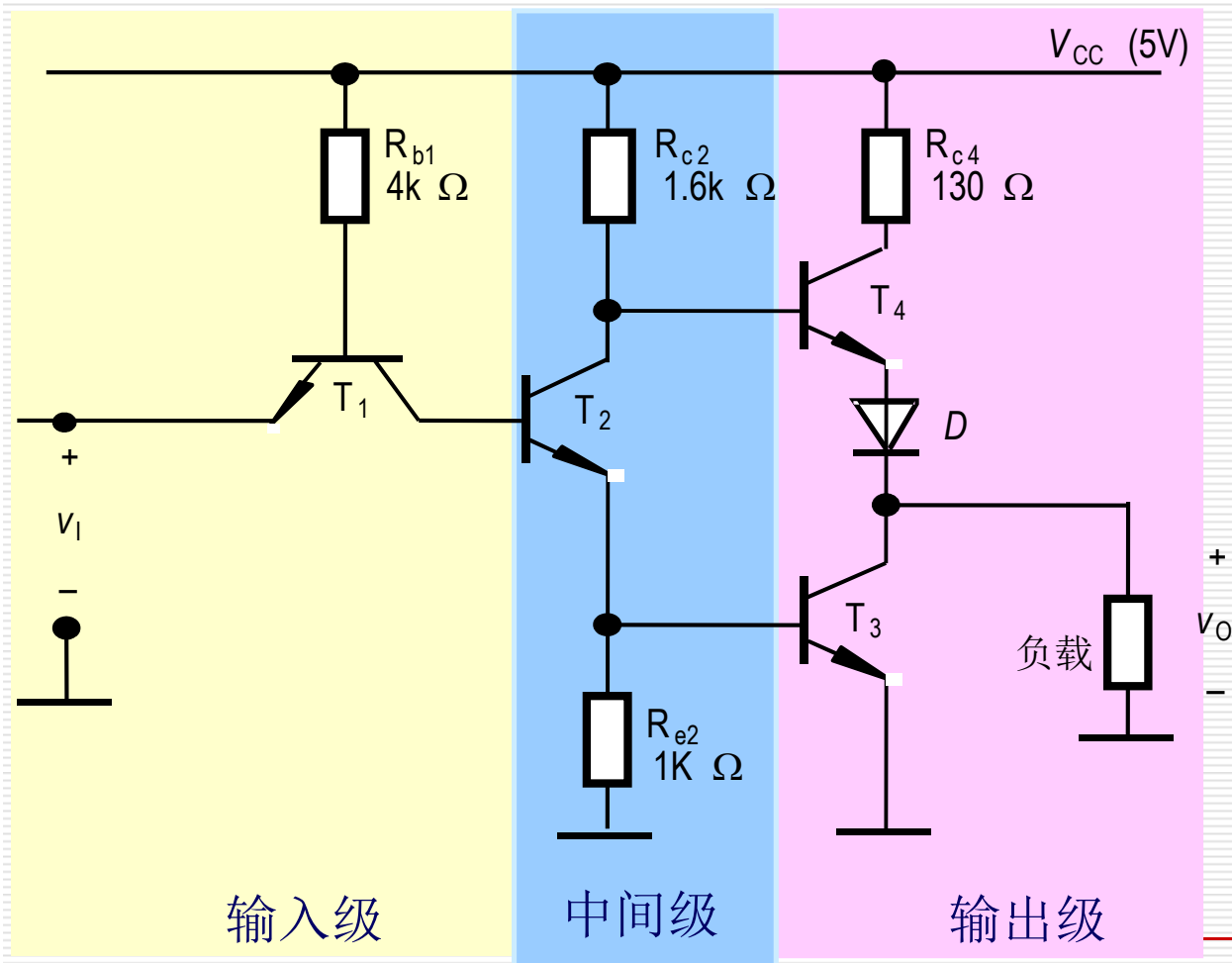


#### 输出级

输入级 $T_1$ 和电阻 $R_{b1}$ 组成。用于提高电路的开关速度

电结和发射极同时输出两个相位相反的信号，作为 $T_3$ 和 $T_4$ 输出级的驱动信号；

## 2. TTL反相器的工作原理（逻辑关系、性能改善）

(1) 当输入为低电平（ $v_I = 0.2\text{ V}$ ）

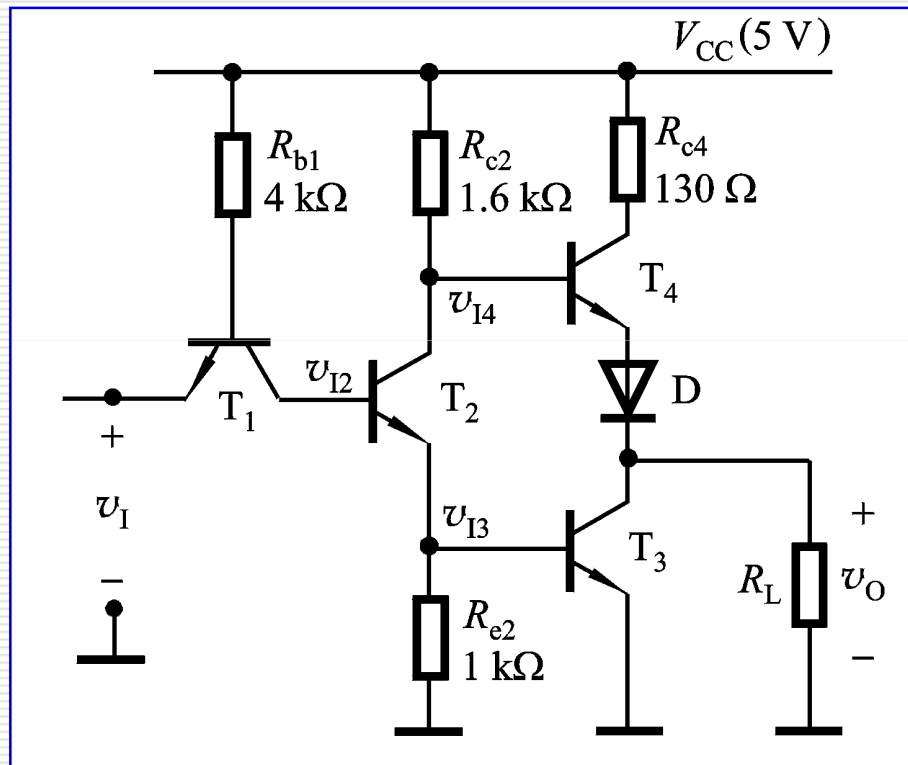

$T_1$  深度饱和,  $V_{B1} = 0.9\text{ V}$


要使  $T_2$ 、 $T_3$  导通则要求,  
 $V_{B1} = 2.1\text{ V}$

$T_2$ 、 $T_3$  截止,  $T_4$ 、 $D$  导通

$$v_O = v_{B4} - v_{BE4} - v_D = (5 - 0.7 - 0.7)\text{ V} = 3.6\text{ V}$$

输入	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$D_4$	$T_4$	输出
低电平	饱和	截止	截止	导通	导通	高电平

(2) 当输入为高电平 ( $v_i = 3.6\text{ V}$ )

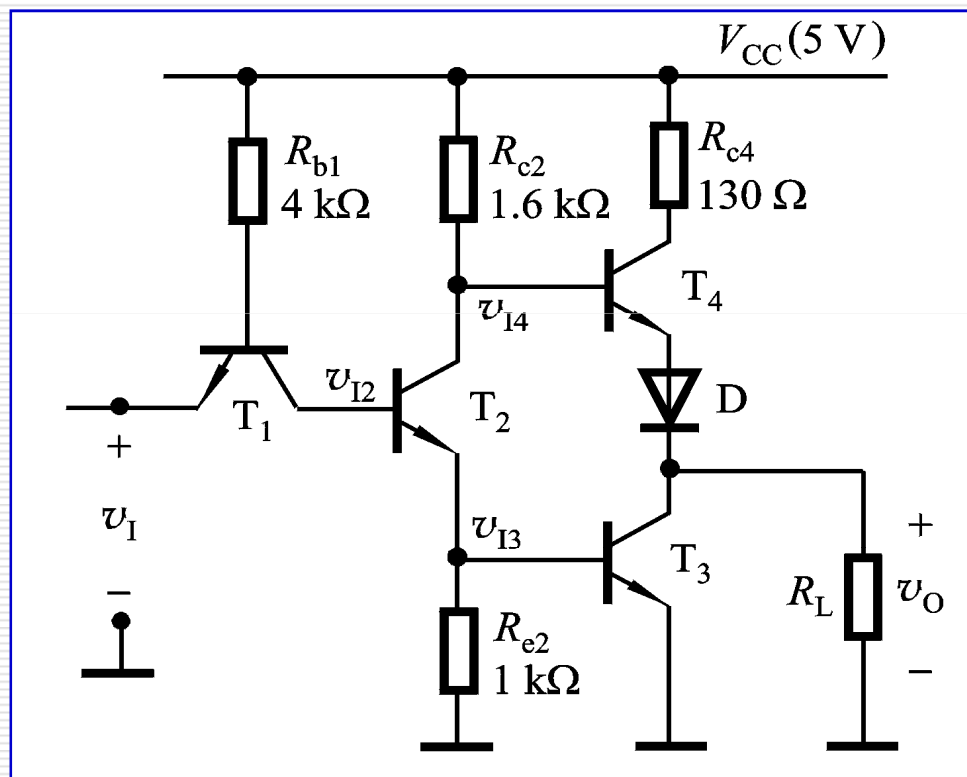


$T_2$ 、 $T_3$ 饱和导通

$T_1$ :倒置的放大状态。

$T_4$ 和 $D$ 截止。

使输出为低电平.
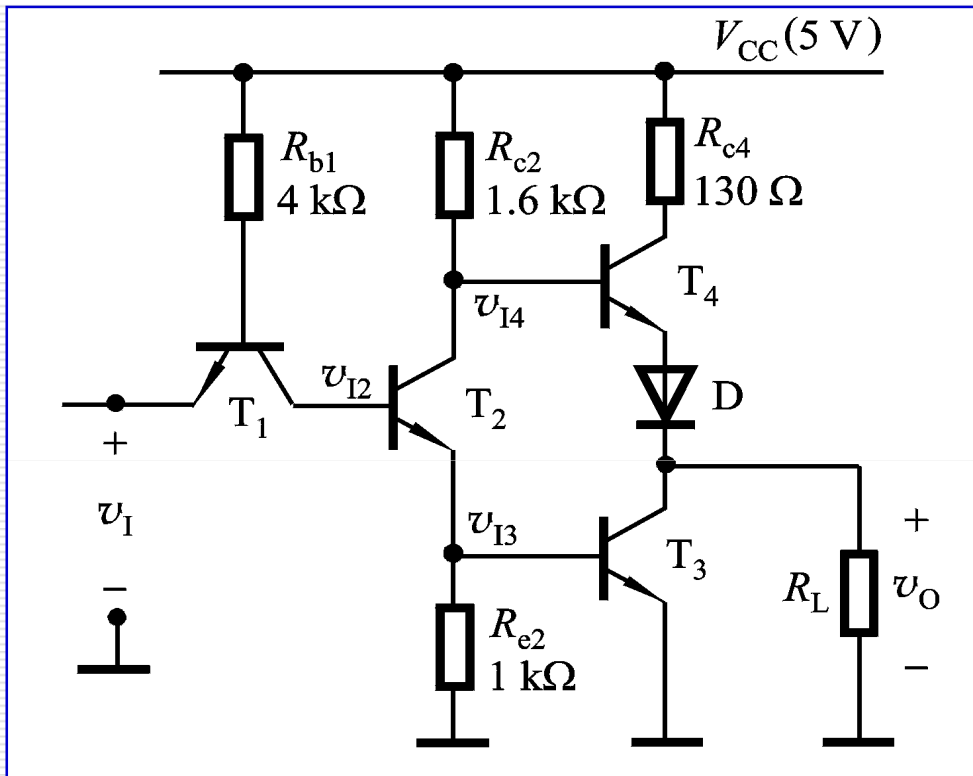
$$v_o = v_{C3} = V_{CES3} = 0.2\text{ V}$$



逻辑真值表

输入 $A$	输出 $L$
0	1
1	0

逻辑表达式

$$L = \overline{A}$$


输入	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$D_4$	$T_4$	输出
低电平	饱和	截止	截止	导通	导通	高电平
高电平	倒置工作	饱和	饱和	截止	截止	低电平

### 3.5.3 改进型TTL门电路-抗饱和TTL门电路


采用肖特基势垒二极管SBD 限制BJT导通时的饱和深度。

SBD导通电压为0.4V。使BJT的c、e间正偏电压钳位在0.4V，而不进入深度饱和。

#### 1. 肖特基TTL反相器 电路如图所示。

 

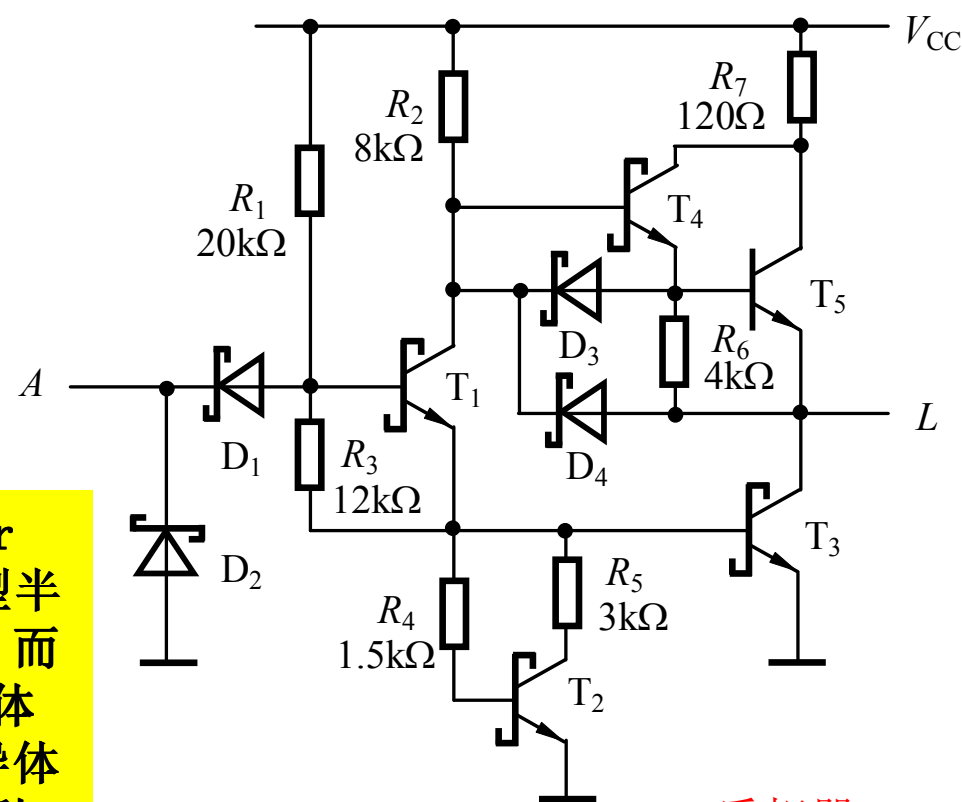
SBD是肖特基势垒二极管（Schottky Barrier Diode, 缩写成SBD）的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的，而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此，SBD也称为金属-半导体（接触）二极管或表面势垒二极管，它是一种热载流子二极管。




反相器
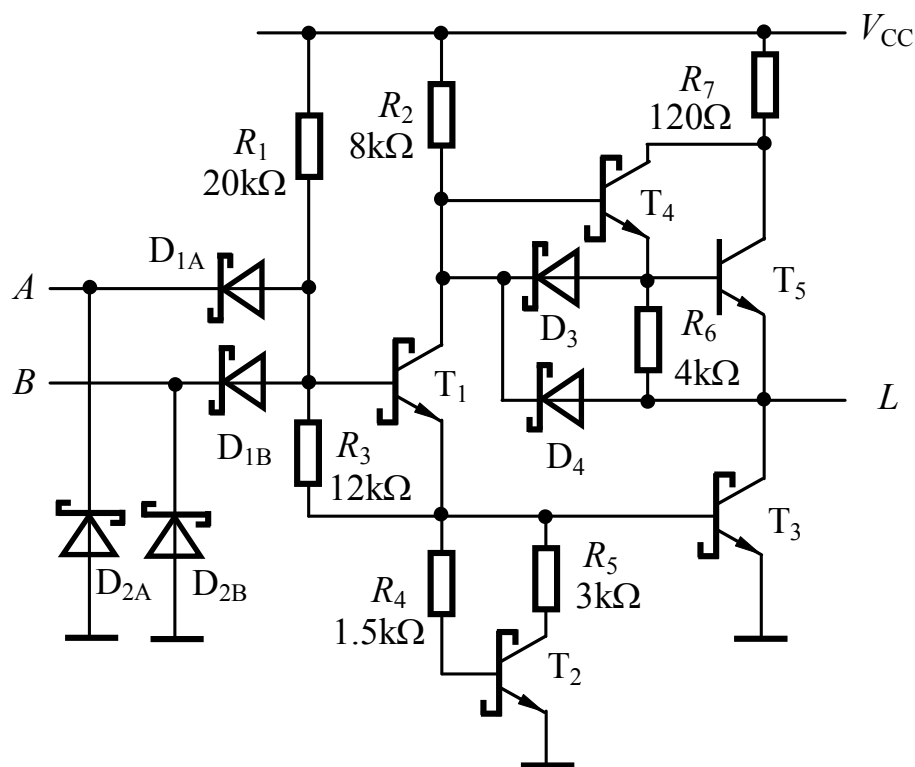
## 2. 其他TTL门电路

SBD是肖特基势垒二极管 (Schottky Barrier Diode, 缩写成SBD) 的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的, 而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此, SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管, 它是一种热载流子二极管。



与非门

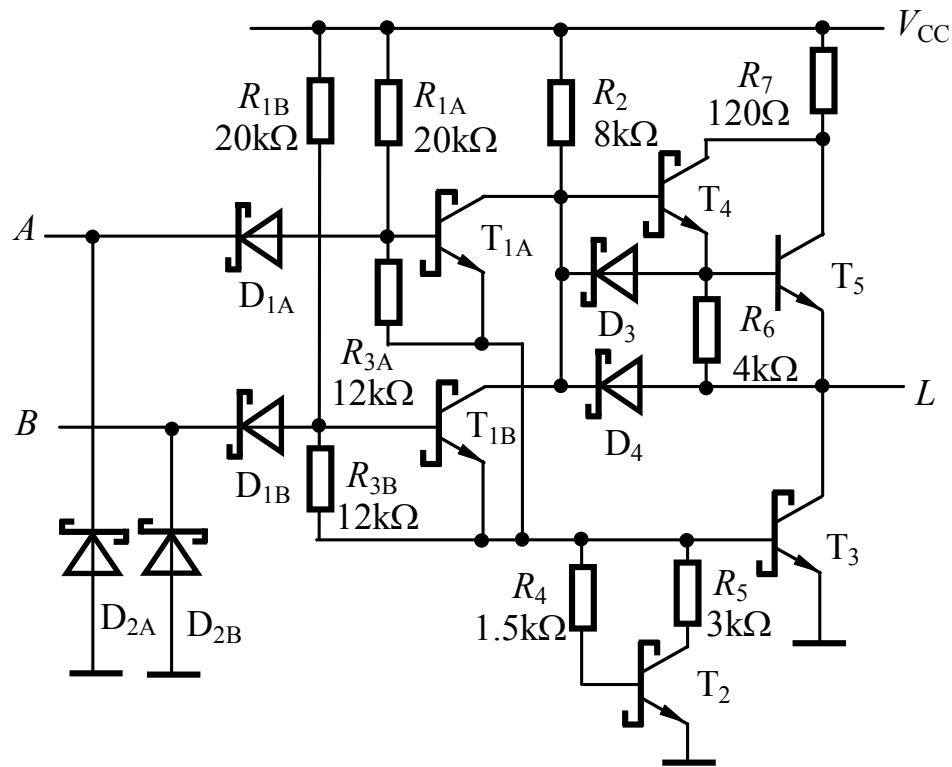

或非门



## 3.7 逻辑描述中的几个问题

---

### 3.7.1 正负逻辑问题

### 3.7.2 基本逻辑门的等效符号及其应用

## 3.7 逻辑描述中的几个问题


---

### 3.7.1 正负逻辑问题

#### 1. 正负逻辑的规定

**正逻辑体制**:将高电平用逻辑1表示, 低电平用逻辑0表示

**负逻辑体制**:将高电平用逻辑0表示, 低电平用逻辑1表示

 

## 2. 正负逻辑等效变换

某电路输入与输出电平表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>L</i>
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

正逻辑		负逻辑
与非	$\Leftrightarrow$	或非
与	$\Leftrightarrow$	或
非	$\Leftrightarrow$	非

采用正逻辑      与非门

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>L</i>
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

采用负逻辑      或非门


<i>A</i>	<i>B</i>	<i>L</i>
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

### 3.7.2 基本逻辑门电路的等效符号及其应用

系统输入信号中，有的是高电平有效，有的是低电平有效。

低电平有效，输入端加小圆圈；高电平有效，输入端不加小圆圈。

 1、 基本逻辑门电路的等效符号  $L = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$




与非门及其等效符号

---


$$L = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

或非门及其等效符号

 


---
 
$$L = AB = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$$




 
$$L = A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$



  
## 逻辑门等效符号的应用

利用逻辑门等效符号，可实现对逻辑电路进行变换，以简化电路，能减少实现电路的门的种类。



## 逻辑门等效符号强调低电平有效

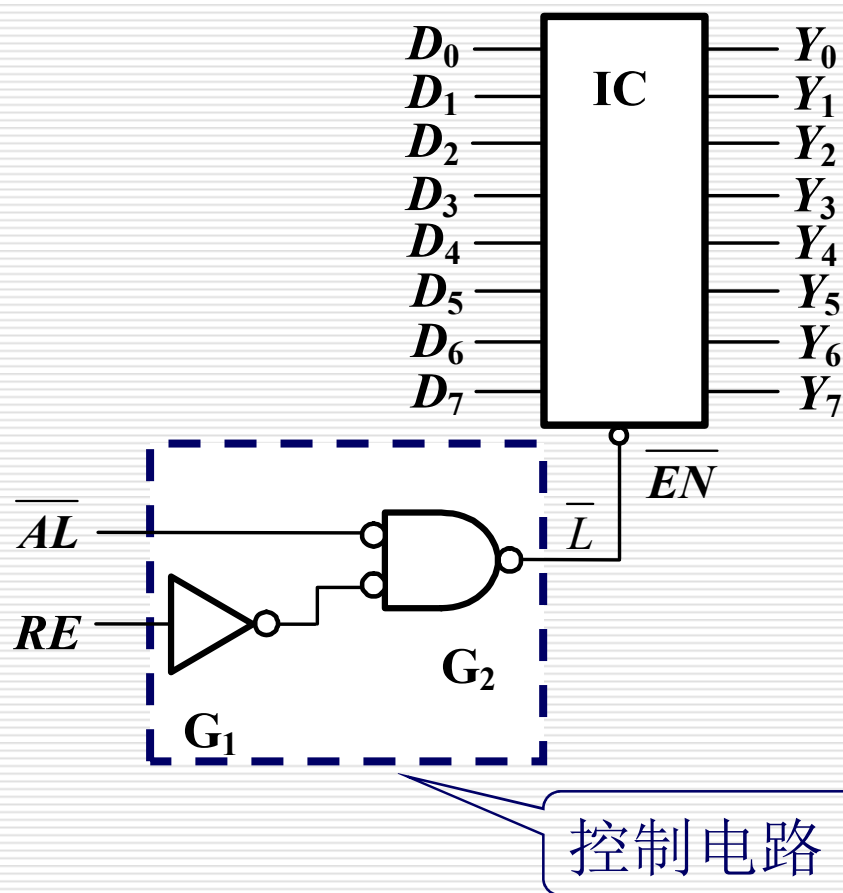

当  $\overline{AL} = 0$   $RE = 1$

$\overline{L} = 0$


使  $\overline{EN}$  为低电平

$G_2$  可用或门实现




如 $RE$ 、 $AL$ 都要求高电平有效， $\overline{EN}$ 低电平有效


---

 

 如 $\overline{RE}$ 、 $\overline{AL}$ 都要求低电平有效， $EN$ 高电平有效



如 $RE$ 、 $AL$ 都要求高电平有效， $EN$ 高电平有效

 

## 3.8 逻辑门电路使用中的几个实际问题

---

### 3.8.1 各种门电路之间的接口问题

### 3.8.2 门电路带负载时的接口问题

### 3.8.3 抗干扰措施

### 3.8.4 CMOS小逻辑和宽总线系列

### 3.8.1 各种门电路之间的接口问题

---

在数字电路或系统的设计中，往往将不同电源电压的CMOS系列（或CMOS和TTL）两种器件混合使用，以满足综合要求。由于每种器件的电压和电流参数各不相同，因而在这两种器件连接时，要满足驱动器件和负载器件以下条件：

- 1)门电路的输入或输出电压必须处在手册规定的极值之内。
  - 2)驱动器件的输出电压必须处在负载器件所要求的输入电压范围，包括高、低电压值（属于电压兼容性的问题）。
  - 3)驱动器件必须对负载器件提供足够大的拉电流和灌电流（属于门电路的扇出数问题）；
-

# 1. 各种门电路输入或输出电压的极值


(1) 输入电压极值  $V_{I(\max)}$  和  $V_{I(\min)}$

有些逻辑门电路允许  $V_I$  超过  $V_{DD}$ ，有些不允许。


**74HC**系列最大输入  $V_{I(\max)} = V_{DD} + 0.5V$ ， $V_I$  被钳位，不能超过  $V_{DD}$ 。

**74AHC**系列  $V_{I(\max)} = 7V$ ，采用  $V_{DD} = 3.3V$  时，允许  $V_I > 3.3V$ 。

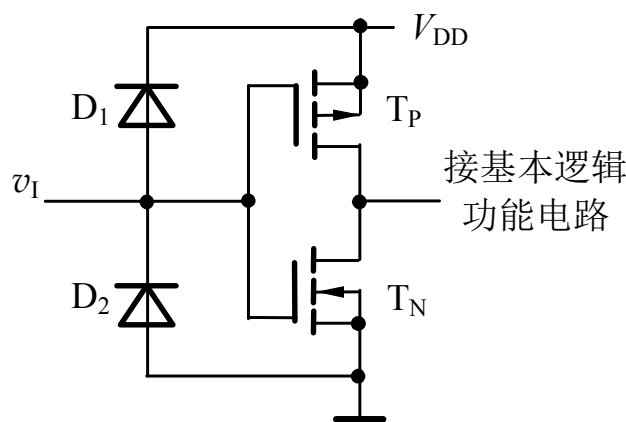两系列  $V_{I(\min)}$  均为  $0V$ ，考虑保护二极管作用， $V_{I(\min)} = -0.5V$ 。



74HC 系列输入电路

 

74AHC 系列输入电路

# 1. 各种门电路输入或输出电压的极值

---

(2) 输出电压极值  $V_{O(max)}$  和  $V_{O(min)}$

有些逻辑门电路允许  $V_O$  超过  $V_{DD}$ , 有些不允许。


74HC和AHC系列最大输入  $V_{O(max)} = V_{DD} + 0.5V$ , 不能超过  $V_{DD}$ 。

74LVC系列  $V_{O(max)} = 6.5V$ 。采用  $V_{DD} = 3.3V$  时, 允许  $V_O > 3.3V$ , 只要小于  $6.5V$  即可。


---

## 2. 各种门电路电压兼容性和电流匹配性问题

负载器件所要求的输入电压

 


$$V_{OH(min)} \geq V_{IH(min)}$$

 


$$V_{OL(max)} \leq V_{IL(max)}$$

## 对负载器件提供足够大的拉电流和灌电流

 

$$I_{OL(max)} \geq |I_{IL(total)}|$$

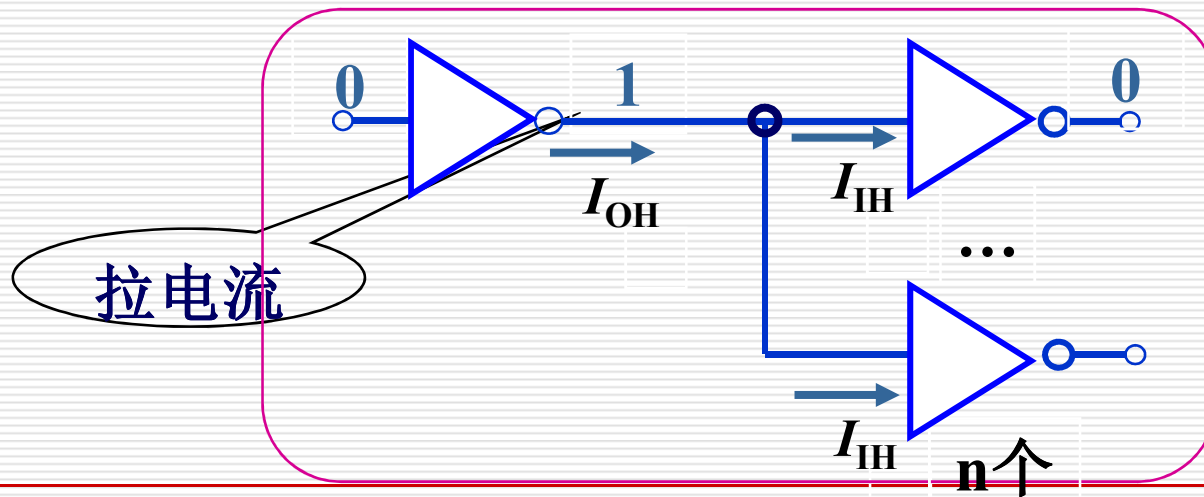

$$|I_{OH(max)}| \geq I_{IH(total)}$$

---

驱动电路必须能为负载电路提供合乎相应标准的高、低电平

驱动电路必须能为负载电路提供足够的驱动电流

驱动电路

负载电路

$$1、) \quad V_{OH(min)} \geq V_{IH(min)}$$

$$2、) \quad V_{OL(max)} \leq V_{IL(max)}$$


$$3、) \quad |I_{OH(max)}| \geq I_{IH(total)}$$

$$4、) \quad I_{OL(max)} \geq |I_{IL(total)}|$$

---



## 图中给出了各个系列在给定电源电压下四个逻辑电平参数

 

### 3、5V CMOS门驱动3.3V CMOS门

---

已知：5V CMOS门系列  $V_{OH(min)}=4.4V$      $V_{OL(max)}=0.5V$   
 $I_{OL(max)}=20\mu A$      $I_{OH(max)}=-20\mu A$

3.3V CMOS门系列  $V_{IH(min)}=2V$      $V_{IL(max)}=0.8V$   
 $I_{IH(max)}=5\mu A$      $I_{IL(max)}=-5\mu A$ ,

输出、输入电压

$$V_{OH(min)} \geq V_{IH(min)} \quad \checkmark$$

$$V_{OL(max)} \leq V_{IL(max)} \quad \checkmark$$

当负载门个数n小于≤4

带拉电流负载

$$|I_{OH(max)}| \geq |I_{IH(total)}| \quad \checkmark$$

带灌电流负载

$$|I_{OL(max)}| \geq |I_{IL(total)}| \quad \checkmark$$

---

## 4. 3.3V CMOS门驱动5V CMOS门

已知：3.3V CMOS门系列  $V_{OH(min)}=2.4V$   $V_{OL(max)}=0.4V$

$$I_{OH(max)}=0.1mA \quad I_{OL(max)}=-0.1mA$$


5V CMOS门系列  $V_{IH(min)}=3.5V$   $V_{OL(max)}=1.5V$

$$I_{IH(max)}=5\mu A \quad I_{OL(max)}=-5\mu A,$$

式2、3、4、都能满足，但式1  $V_{OH(min)} \geq V_{IH(min)}$  不满足  
采用外接上拉电阻。


$$V_{OH} = V_{DD} - R_P(I_O + nI_{IH})$$

( $I_O$ ：驱动门输出级截止管的漏电流)

 
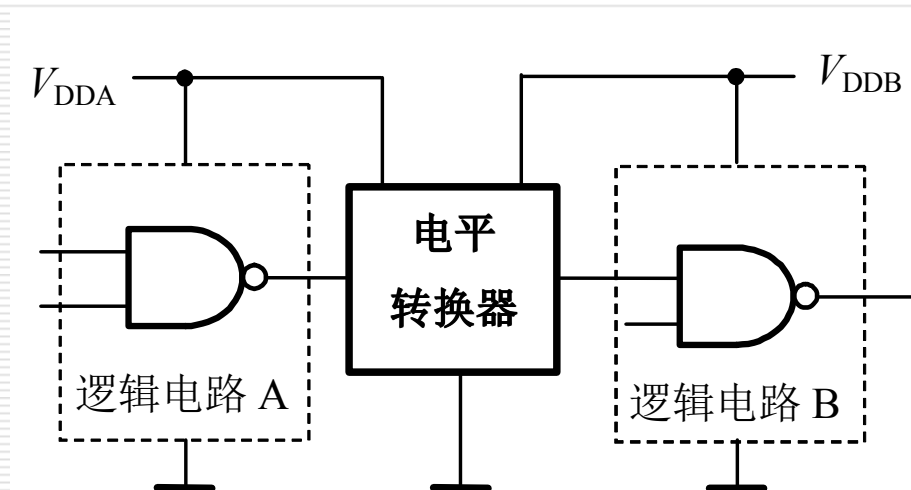
## 5. 低电压CMOS电路之间的接口

不同系列逻辑电路之间接口，通常采用专门的逻辑电平转换器，如图所示。 $V_{DDA}$ 和 $V_{DDB}$ 分别为两种系列逻辑电路的电源电压。




## 3.8.2 门电路带负载时的接口电路

### 1. 用门电路直接驱动显示器件


门电路的输入为低电平，输出为高电平时，LED发光

$$R = \frac{V_{OH} - V_F}{I_D}$$

 

当输入信号为高电平，输出为低电平时,LED发光
 
$$R = \frac{V_{CC} - V_F - V_{OL}}{I_D}$$



---

**例3.8.2** 试用74HC04六个CMOS反相器中的一个作为接口电路，使门电路的输入为高电平时，LED导通发光。

**解：**LED正常发光需要几mA的电流，并且导通时的压降 $V_F$ 为1.6V。根据表3.3.4查得，当 $V_{CC}=5V$ 时， $V_{OL}=0.1V$ ， $I_{OL(max)}=4mA$ 。因此 $I_D$ 取值不能超过4mA。限流电阻的最小值为


$$R = \frac{(5 - 1.6 - 0.1)V}{4mA} = 825\Omega$$

---
 
## 2. 机电性负载接口

用各种数字电路来控制机电性系统的功能, 而机电系统所需的工作电压和工作电流比较大。要使这些机电系统正常工作, 必须扩大驱动电路的输出电流以提高带负载能力, 而且必要时要实现电平转移。

如果负载所需的电流不特别大, 可以将两个反相器并联作为驱动电路, 并联后总的最大负载电流略小于单个门最大负载电流的两倍。




如果负载所需的电流比较大, 则需要要在数字电路的输出端与负载之间接入一个功率驱动器件。

### 3.8.3 抗干扰措施
 
#### 1. 多余输入端的处理措施

以不改变电路工作状态及稳定可靠为原则。

一是与其他输入端并接，二是直接接电源或地。与门、与非门输入端接电源。或门、或非门输入端接地。



#### 2. 去耦合滤波电容

在直流电源和地之间接去耦合滤波电容，滤除干扰信号。

#### 3. 接地和安装工艺


将电源地和信号地、模拟和数字地分开。印刷版的连线尽量短,以去除寄生干扰。




## 3.8.4 小尺寸逻辑和宽总线系列
 
### 1.小尺寸逻辑电路


相比传统逻辑器件，小尺寸逻辑芯片体积更小。它是作为大规模可编程逻辑器件的补充或接口。用来修改或完善大规模集成芯片之间连线或外围电路连线。



TSSOP 封装 面积为  $33.66\text{mm}^2$

 

NanoStar 封装  
面积为  $0.9\text{mm}^2$

 

Micro QFN 封装  
面积为  $1.4\text{mm}^2$

传统封装的2输入与非门

小尺寸逻辑封装的2输入与非门

## 2.宽总线电路

---

宽总线是指将多个相同的单元电路封装在一起，以减少体积、改善电路性能，满足计算机、信息传输等设备的总线传输需求。

74AUC16240内部有16个三态输出缓冲器，分成4组，如图(下一页)。使用时，可连成16位、两组8位或其他形式。





74AUC16240功能表

使能 $\overline{OE}$	输入 $A$	输出 $Y$
L	H	L
L	L	H
H	×	高阻

---

## 2.宽总线电路

## 74AUC16240

    

## 3.9 用VerilogHDL描述CMOS门电路

---

### 3.9.1 CMOS门电路的Verilog建模

用VerilogHDL对MOS管构成的电路建模，称为开关级建模，是最底层的描述。


用关键词nmos、pmos定义NMOS、PMOS管模型。rnmos、rpmos定义输入与输出端存在电阻的NMOS、PMOS管模型。

关键词supply1、supply0分别定义了电源线和地线。

---

## 1、设计举例

试用Verilog语言的开关级建模描述CMOS与非门。

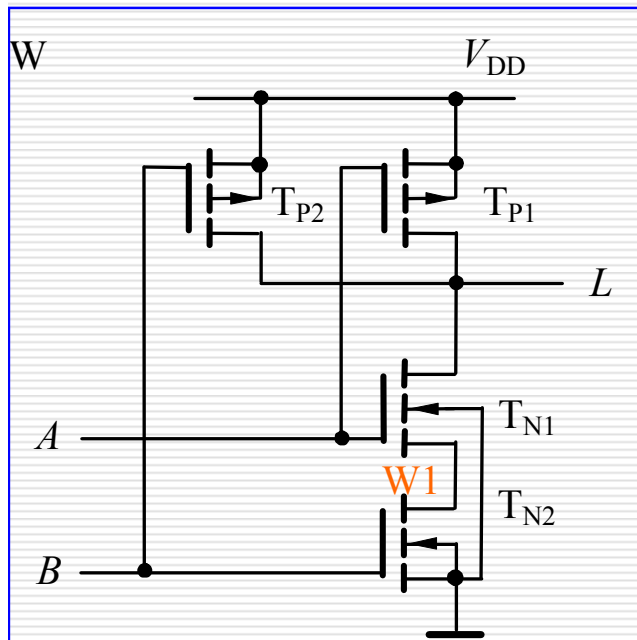

电路描述

```
module NAND2 (L,A,B);  
  //IEEE 1364—1995 Syntax  
  input A,B;    //输入端口声明  
  output L;     //输出端口声明  
  supply1 Vdd;  
  supply0 GND;  
  wire W1;     //将两个NMOS
```

说明部分

管之间的连接点定义为W1

```
    pmos (L,Vdd,A); //PMOS  
    管的源极与Vdd相连
```

```
    pmos (L,Vdd,B); //两个  
    PMOS管并行连接
```

```
    nmos (L,W1, A); //两  
    NMOS管串行连接
```

```
    nmos (W1,GND, B);  
    //NMOS管的源极与地相连
```


```
endmodule
```

## 3.9.2 CMOS传输门电路的Verilog建模


用关键词**cmos**定义传输门模型。

**cmos C1(输出信号, 输入信号, TN管控制信号, TP管控制信号);**

例：用Verilog语言的开关级建模描述下列异或门。

 
 
```
module mymux2to1 (A, B, L); //IEEE
1364—1995 Syntax
    input A, B; //输入端口声明
    output L; //输出端口声明
    wire Anot, Bnot; //声明模块内部的
    连接线
    inverter V1(Anot, A); //调用底层模
    块inverter, 见下一页
    inverter V2(Bnot, B);
    cmos (L, Anot, B, Bnot); //调用内部
    开关元件
    cmos (L, A, Bnot, B);
    //(output,input,ncontrol,pcontrol)
endmodule
```



```
//CMOS反相器
module inverter (Vo,Vi);
//IEEE 1364—1995 Syntax
    input Vi; //输入端口声明
    output Vo; //输出端口声明
    supply1 Vdd;
    supply0 GND;
    pmos (Vo,Vdd,Vi); //实例化,
    //调用内部开关元件
    nmos (Vo,GND,Vi); //(漏极,
    //源极,控制栅极)
endmodule
```